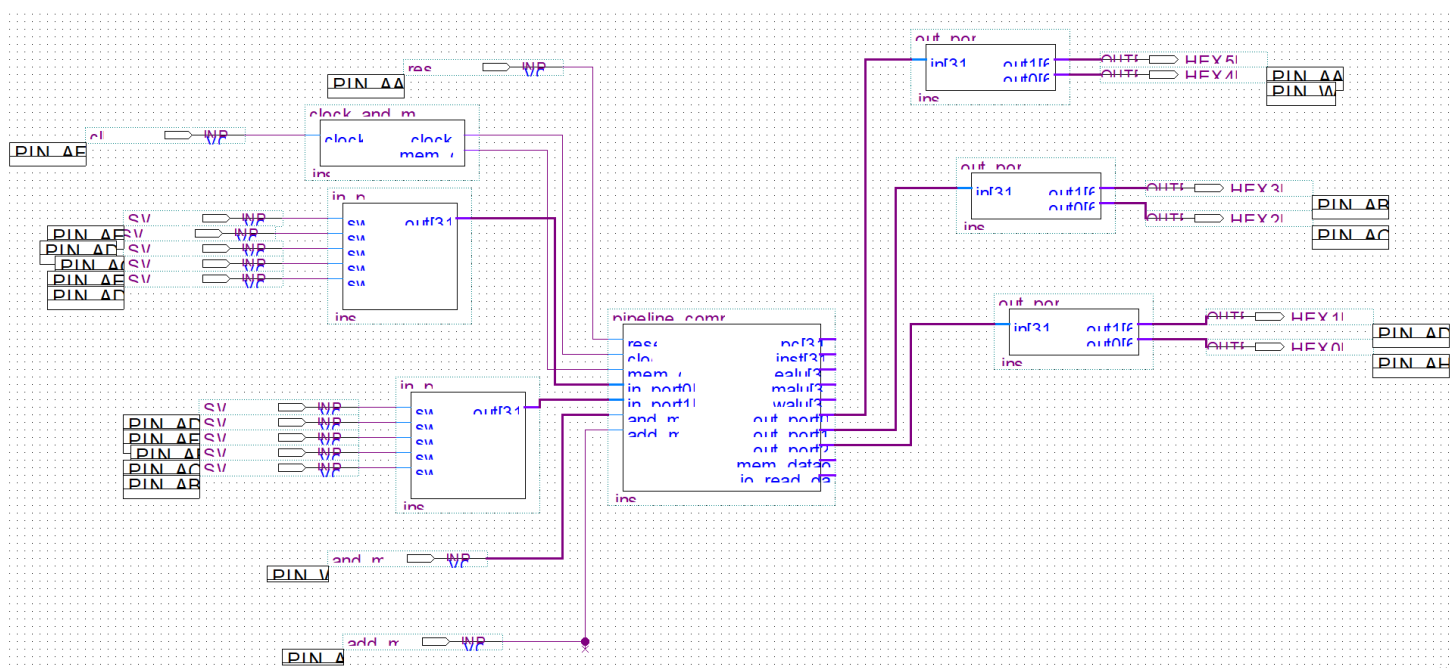


实验报告

1. 实验内容和任务

1. 理解流水线cpu
2. 掌握暂停、转发等流水线技术
3. 学会了模块化的电路编程

2. 实验电路



3. 实验步骤

1. 对单周期cpu的主电路进行了修改，将sc_cpu模块改为pipeline模块，代码来自实验书的设计。
2. 五个流水线寄存器写好，reset置0，其余赋值。
3. 实现ir、mem、wb三个模块写完，只需要在单周期的基础上修改即可，inport、outport、mem等使用单周期时的模块。
4. 写exe模块，计算alu本身与单周期时一样，无需修改，修改了数据来源
5. 实现id，采用逐步处理的思想，先确定所有input，然后确定所有output，对于每个output，想明白它是如何计算出来的，然后针对output，实现id内部的模块和连线。
6. 修改id中的cu模块，在单周期的基础上，加入转发（forward）逻辑需要的信息。
7. 仿真调试


```

main:addi $1, $0, 128
addi $2, $0, 132
addi $3, $0, 136
addi $7, $0, 140
addi $8, $0, 144
addi $9, $0, 1
last_add:beq $9, $0, start_and
add $0, $0, $0
bne $9, $0, start_add
add $0, $0, $0
last_and:bne $9, $0, start_and
add $0, $0, $0
start_add:lw $9, 0($7)
lw $4, 0($1)
lw $5, 0($2)
add $6, $4, $5
sw $4, 0($1)
sw $5, 0($2)
sw $6, 0($3)
j last_add
add $0, $0, $0
start_and:lw $9, 0($8)
lw $4, 0($1)
lw $5, 0($2)
and $6, $4, $5
sw $4, 0($1)
sw $5, 0($2)
sw $6, 0($3)
j last_and
add $0, $0, $0


```

由于当第*i*条指令是跳转指令(jr,bne,beq,j,jal)时，无论是否跳转，第*i*+1条指令都会被执行，所以我们需要在每个跳转指令后面加一个延迟槽，来防止程序的执行出现错误，这里加的是 add \$0, \$0, \$0

4. 模块说明

可以说每个模块跟ppt中的图都是完全对应的

流水线CPU

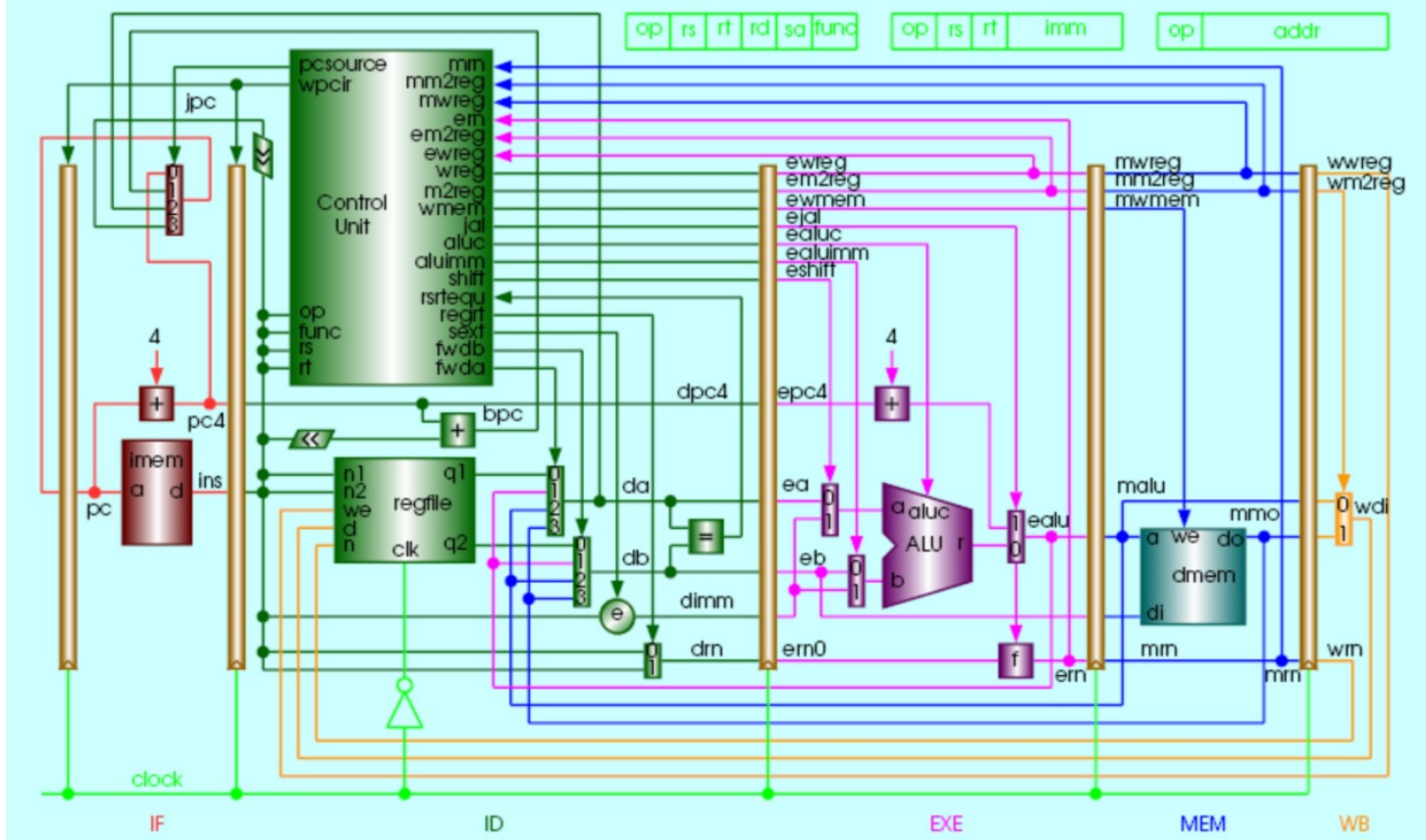

- pipepc: 该寄存器主要功能在于给IF stage提供pc4&inst的输入值
 - 模块输入:
 - npc:在IF stage中计算出的新的PC的值
 - wpcir:在ID stage中计算出的用来判断cu是否需要stall的信号
 - clock:时钟信号
 - 模块输出:
 - 输出条件: 时钟信号clock处于上升沿且wpcir不为零
 - pc:传入IF stage的pc值
- pipeir: 该寄存器主要功能在于将IF stage计算得出的结果信号保存, 并作为ID阶段的部分输入信号传入ID stage
 - 模块输入:
 - pc4: 当前指令的下一条指令的PC, 用于后续PC的计算
 - ins: 用于在ID stage中进行位拆解来进行ID stage的操作和计算
 - wpcir: 在ID stage中计算出的用来判断cu是否需要stall的信号
 - clock: 时钟信号
 - 模块输出:
 - dpc4: 即是输入的pc4
 - inst: 即是输入的ins

- pipedereg: 该寄存器需要保存许多在ID stage中通过sc_cu计算得出的&一些其他的信号。在时钟信号为上升沿的时候对输出信号进行赋值并传给EXE stage
 - 模块输入:
 - dwreg: 是否需要写入reg
 - dm2reg: 是否需要从mem写入reg
 - dwmem: 是否需要写mem
 - daluc: alu中需要执行的指令的编码
 - daluimm: alu的b操作数是否使用imm (立即数)
 - da: 寄存器a中的数据, 用来判断beq和bne指令是否需要进行跳转
 - db: 寄存器b中的数据, 用来判断beq和bne指令是否需要进行跳转
 - dimm: 立即数中的数据
 - drn: 需要写入的寄存器的编码
 - dshift: alu的a操作数是否使用移位位数
 - djal: 是否执行子程序调用
 - dpc4: 当前pc+4
 - 模块输出:
 - ewreg,em2reg,ewmem,ealuc,ealuimm,ea,eb,eimm,ern0,eshift,ejal,epc4
- pipeemreg: 主要将EXE stage要传给MEM stage的信号保存, 并在时钟信号为上升沿的时候对输出信号进行赋值并传给MEM stage
 - 模块输入:
 - ewreg: 是否需要写入reg
 - em2reg: 是否需要从mem写入reg
 - ewmem: 是否需要写mem
 - ealu: EXE stage中ALU的计算结果
 - eb: 寄存器b中的数据, 用来判断beq和bne指令是否需要进行跳转
 - ern: 需要写入的寄存器的编码
 - 模块输出:
 - mwreg,mm2reg,mwmem,malu,mb,mrn
- pipemwreg: 主要将MEM stage要传给WB stage的信号保存, 并在时钟信号为上升沿的时候对输出信号进行赋值并传给WB stage
 - 模块输入:
 - mwreg: 是否需要写入reg
 - mm2reg: 是否需要从mem写入reg
 - mmo: mem中读出的内容
 - malu: EXE stage中ALU的计算结果
 - mrn: 需要写入的寄存器的编码
 - 模块输出:
 - wwreg,wm2reg,wmo,walu,wrn
- pipeif (IF) :

- 根据IF reg传来的pc值取出相应的inst
- 根据其他stage传来的信号计算并选择下一个pc的值并传给pc reg
 - pc选择受到pcsource (来自ID stage) 的控制:
 - pcsource=0 pc=pc4 (当前指令的下一条指令)
 - pcsource=1 pc=bpc (条件转移目标地址, 针对beq&bne)
 - pcsource=2 pc=da (选择寄存器中的数据作为pc, 针对jr)
 - pcsource=3 pc=jpc (选择跳转指令的目标地址, 针对j&ja)
- pipeid (ID) :
 - 按位分割传入的指令 (inst)
 - 根据分割后的指令, 用cu计算出各个控制信号, 其中
 - pcsource用来判断下一条指令的pc
 - wpcir用来判断cpu是否需要stall
 - 根据分割后的指令, 用regfile模块获取寄存器
 - 根据分割后的指令, 用mux2x5模块选择指令选择写入的寄存器编码
 - 根据在cu中计算出的fwda&fwdb信号, 利用mux4x32模块判断是否需要执行forwarding操作, 若需要, 根据fwda&fwdb的值选择forwarding的值写入da&db (作为EXE stage中ALU的操作数a&b)
 - 根据da&db是否相等来计算出rsrtequ, 用来判断bne&beq指令是否需要跳转, 用来在ID stage中用cu模块计算出pcsource
 - e为立即数扩展器, 用来处理需要用到imm的指令, 当符号扩展sext为1的时候做符号扩展 (addi), 否则做零扩展 (andi&ori&xori)
 - dimm代表立即数的值
 - bpc代表beq&bne的条件跳转地址
- pipeexe (EXE) :
 - 主要功能是根据传入的ea&eb以及指定指令的aluc在ALU模块中计算出结果, 并通过ealu传递给pipeemreg, 通过reg传递给MEM stage
 - 需要注意的是要判断一下inst种类是否为jal, 若为jal指令, 则需要把pc+8存入ealu, 因为需要把pc+8作为return address, 否则则把ALU的计算结果ealu0存入ealu
 - Ealuc信号控制ALU模块执行哪种指令
 - ewreg&em2reg&ewmem信号在MEM stage发挥作用, 因此直接通过EXE stage转发给pipeemreg
- pipemem (MEM) :
 - 主要功能是通过传入的数据 (malu) 对mem进行读/写。Mwmem信号指定是否需要写入mem (为1时需要写入, 为0时不写入)
 - 通过io_input模块读入输入数据
 - 通过io_output模块输出数据到LED
- pipewb (WB) : 直接用mux2x32模块实现
 - 由wm2reg信号决定是否需要从mem写入reg, 并选择数据源是wmo /walu