

软件学院《数字系统设计》
课程实验指导书

(2018 级)

交大软件学院

2021 年 03 月

内容提要：

该课程实验基本贯穿包含《数字电路与逻辑设计》和《计算机组成原理》两门课程中要求同学掌握的主要内容，从面包板上的基本器件认知实验、小规模集成电路应用实验，到基于 FPGA 的应用逻辑设计实验、包含 I/O 的单周期和 5 级流水 CPU 设计实验，较系统地通过实验循序渐进地实践从器件级、小规模集成电路级至利用大规模可编程逻辑进行数字系统设计的原理和方法。

实验内容涉及的知识点包括：基本电路元件（电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管）、小规模集成电路（译码器、驱动器）、大规模可编程逻辑（FPGA）等器件的工作原理与应用特点，以及利用这些器件进行数字系统设计的逻辑原理与工程应用方法。

实验中涉及 Verilog HDL 硬件描述语言的使用和 Quartus II（Ver 13.1）与 Modelsim ALTERA（Ver 10.1d）等工具软件的使用。

2018 级同学的课程实验内容包括：熟悉 Verilog HDL 和 Quartus II 设计环境的基于 FPGA 的多功能秒表设计实验、包含 I/O 的单周期和 5 级流水 CPU 设计实验、以及自行扩展实验，要求同学们能够较系统地通过实验循序渐进地认识和实践计算机系统设计的基本原理和方法。

目录

第一部分：数字电路与逻辑设计部分实验	1
第一章 课程实验简介及要求	1
1.1 课程实验目的：	1
1.2 实验要求：	1
1.2.1 实验前应做好准备工作：	2
1.2.2 实验注意事项：	2
1.2.3 实验报告的要求：	3
第二章 实验基本知识	4
2.1 TTL 和 CMOS 数字集成电路的使用注意事项	4
2.1.1 TTL 集成电路使用注意事项：	4
2.1.2 CMOS 集成电路使用注意事项：	5
2.2 数字电路中的常见故障及检测	5
2.2.1 数字电路中的常见故障	5
2.2.2 数字电路中的常见故障检测	6
第三章 课程实验	8
3.1 实验一：DC-DC 电源变换原理实验	10
3.2 实验二：七段数码管的译码显示实验	12
3.3 实验三：基于 Verilog 和 FPGA/CPLD 的多功能秒表设计	15
附录	19
第二部分：计算机设计原理部分实验	20
第一章 课程实验简介及要求	20
第二章 课程实验	23
2.1 实验一：基本单周期 CPU 设计	25

2.2 实验二：5 段流水 CPU 设计	38
2.3 实验三：外部 I/O 及接口扩展实验	43
附录 A：ModelSim-Altera 10.1d 使用方法简介	52
A.1 ModelSim 仿真工具简介	52
A.2 利用 ModelSim 进行设计仿真	53
附录 B：Test Bench 常用语句	65
附录 C：	72

第一部分：数字电路与逻辑设计部分实验

第一章 课程实验简介及要求

对软件学院的同学，为深入理解和掌握作为计算机组成与设计原理基础的数字电路与逻辑设计的基本知识和基本设计技能，配合课堂教学内容开设以下 3 个基本实验：

1. 七段数码管译码显示实验（基于面包板和分立器件）；
2. DC-DC 电源变换实验（基于面包板和分立器件）；
3. 基于 Verilog HDL 和 FPGA 的多功能秒表实验；

1.1 课程实验目的：

1. 通过实际动手实验，接触实际真实数字电路基本元器件，掌握基本的数字电路实验方法。
2. 通过对实验课程所使用到的模拟元器件的原理学习和实际使用，掌握一定的模拟电路基础知识，扩展了解和掌握常用模拟元器件的原理和使用方法。
3. 使软件学院的同学掌握利用 Verilog HDL 硬件描述语言基于 FPGA/CPLD 大规模可编程逻辑器件进行逻辑系统设计的基本设计方法和实现方法。
4. 通过 3 个循序渐进的实验，所掌握的知识和实验技能，是接下来《计算机组成原理》课程实验中，设计实现计算机逻辑的基础。

1.2 实验要求：

数字电路和数字逻辑，是我们研究计算机以及其它数字系统中那些神奇的硬件是如何工作的之前，必须首先了解和掌握的有关数字系统设计的基本知识。

三个课程实验，从认识和掌握基本数字电路元器件开始，到设计一个完整的多功能秒表，当中的实验知识跨度是比较大的。每一个实验都有明确的目的性和对知识点的针对性，要求同学们能够深刻理解和领会每一个实验中的知识点，掌握和积累相应的实验技能。

要求同学们能理论联系实际，将课堂所学知识在实验中进行实际设计应用，并

充分发挥自己的想象力和创造力。课程实验要求掌握这三个基本实验，但不局限于这三个实验，鼓励同学们设计出更富想象力和创造性的实验。

为了能够充分有效地利用好有限的实验课时间，要求同学们在实验过程中，注意并遵循以下实验要求。

1.2.1 实验前应做好准备工作：

数字电路与逻辑设计实验虽然是一门专门设置的实践性课程，但毕竟实验学时数有限，大部分实验原理及器件技术不可能在实验课上详细讲解，尤其是集成电路的详细工作原理及数据手册，以及 Verilog HDL 硬件描述（程序设计）语言，课堂上讲授的主要是设计方法。也就是说，同学们在做实验之前必须要清楚掌握实验原理和方法，并要做到对每一个实验器件的工作原理和应用方法都心中有数。这就要求同学们在实验课前必须做好充分的准备：

1. 仔细阅读实验指导书的实验内容及要求，明确实验目的，清楚所要掌握的知识点和实验技能。
2. 按照预习要求，提前阅读指定文档，掌握相关内容和知识点。
3. 写好预习报告。即实验前先完成实验报告中的前三项内容（要求见后），特别是实验任务，必须在课前认真完成，否则不允许动手实验。

1.2.2 实验注意事项：

为了在实验中培养学生严谨的科学态度和工作作风，确保人身和设备的安全，顺利有效地完成实验任务，达到预期的实验目的，同学们做实验时应注意以下几点：

1. 严格遵守实验室的管理规范和制度要求。
2. 在进入实验室后，首先检查本次实验所用的实验仪器，包括稳压电源、万用表、示波器、实验箱等，判断其是否正常，同时要掌握其使用方法。
3. 对于前 2 个利用面包板和分立元器件搭建的实验，要求同学们在实验课前就已在面包板上连好电路元器件。**实验时，经老师或助教检查后，方可接通电源进行上电实验。**
4. 布线原则：整齐、清晰、可靠，便于检查和更换芯片。最好不要在芯片周围走线，切忌跨越芯片上空或交错布线。合理的芯片布局，易于使布线相对清晰，利于检查。
5. 接线前要先弄清电路图上的节点与实验电路中各芯片引脚的对应关系，布线尽量合理，以防连线短路，养成良好的接线习惯。
6. 接好线路后，一定要认真复查，确信无误后，方可接通电源。如无把握，应请老师或助教审查。

7. 上电前，必须用万用表检查线路电源有无短路。
8. 只有在调试电路或测试电路功能时才打开电源，其它情况下应关掉电源，以免接线错误或因无意间碰到电路使电路瞬间短路或带电插接集成芯片等使器件损坏。
9. 如有损坏仪器设备，必须及时向老师报告，并写出书面情况说明。
10. 保持实验室整洁、安静。
11. 实验完成后，须经指导教师检查实验结果，然后切断电源，拆除实验电路，整理并放置好实验台上的所有仪器设备及工具等，方可离开实验室。

1.2.3 实验报告的要求：

实验结束后认真书写实验报告，实验报告用纸规定一律用正式用纸，并加以专门的实验报告封面，装订整齐。实验报告所含具体内容包括以下几部分：

1. 实验目的。
2. 本次实验所用的仪器以及元器件。
3. 实验任务。这部分是实验报告最主要的内容。根据每个任务要求，设计出符合要求的实验电路或 Verilog 程序代码，并要求结合实验原理，写出设计的全过程和实验步骤。
4. 实验总结。把做完的实验内容进行数据整理、归纳。并按实验要求，回答或解释相应的实验现象或问题。最后再写出自己的心得体会。

第二章 实验基本知识

实验中用到的数字集成电路，可采用基于晶体管的 TTL 集成电路，也可以采用基于场效应管的 CMOS 集成电路，两种集成电路在逻辑上可实现同样的功能，在应用中却各有特点。详细的原理及特点介绍参考教材 3.3.2 节<TTL 集成逻辑门电路>和 3.3.3 节<CMOS 集成逻辑门电路>等。本章介绍这两类数字集成电路在实验中的使用注意事项，以及实验中数字电路的常见故障及其检测方法。

2.1 TTL 和 CMOS 数字集成电路的使用注意事项

2.1.1 TTL 集成电路使用注意事项：

1. 拿到集成电路器件时，首先要认清定位标记，使集成块正面向上，缺口朝向实验者左边，这样正看下去，最左下角管脚为 1 号管脚，然后依次按逆时针方向编号。实验中切忌因为不仔细把芯片插反。

2. 电源电压使用范围为 4.5~5.5V（针对 74LS 系列），超过 5.5V 可能会损坏器件，而低于 4.5V，器件的逻辑功能可能会不正常。实验中使用电源电压 VCC 为+5V，且电源极性绝对不允许接错。

3. 闲置输入端处理方法：

（1）**悬空，相当于正逻辑 1**。对于一般小规模集成电路多余的输入端，实验时允许悬空处理，但易受外界干扰，导致电路的逻辑功能不正常。因此，中规模以上的集成电路所有闲置输入端最好按逻辑要求接入电路，不宜采用悬空的处理方式。

（2）直接接电源电压 VCC，串接（1~10）k Ω 的电阻到电源电压上或接至某一固定电压(2.4~5V)的电源上。

（3）若前级驱动能力允许，可以与其它使用的输入端并接。

（4）当电路在做低功耗应用设计时，闲置输入端（甚至输出端，尤其是如 CPU 的双向 I/O 口）要仔细安排。

4. TTL 电路输入端通过电阻接地，电阻值的大小将直接影响电路所处的状态。一般情况下，当 R 小于几百欧时，输入端相当于逻辑 0；当 R 大于几千欧时，输入端相当于逻辑“1”。对于不同系列器件，要求的阻值不同。

5. TTL 集成电路输出端不允许并联使用（集电极开路（OC）门和三态输出电路除外），否则不仅会使电路逻辑功能混乱，还会导致器件损坏。

6. 输出端不允许直接接地或直接接+5V 电源，否则将损坏器件。

2.1.2 CMOS 集成电路使用注意事项：

由于 CMOS 电路有很高的输入阻抗，这给使用者带来一定的麻烦，即外来的干扰信号很容易在一些悬空的输入端上感应出较高的电压，以致损坏器件。CMOS 电路的使用要注意如下事项：

1. VDD 接电源正极，VSS 接电源负极（通常接地），不得接反。CC4000 系列的电源允许电压在 3~18V 范围内选择，实验中一般要求使用 5~15V。
2. 所有输入端一律不准悬空。闲置输入端的处理方法有两种：
 - （1）按照逻辑要求，直接接 VDD（与非门）或 VSS（或非门）；
 - （2）在工作频率不高的电路中，允许输入端并联使用。
3. 输出端不允许直接与 VDD 或 VSS 连接，否则将导致器件损坏。
4. 在搭接电路、改变电路连接或插、拔器件时，均应切断电源，严禁带电操作。
5. 焊接、测试和储存时的注意事项：
 - （1）电路应存放在导电的容器内，有良好的静电屏蔽；
 - （2）焊接时必须切断电源，电烙铁外壳必须良好接地，或拔下烙铁，靠其余热焊接；
 - （3）所有的测试仪器必须良好接地。

2.2 数字电路中的常见故障及检测

2.2.1 数字电路中的常见故障

对已设计好的电路进行实验的过程中，如电路达不到预期的功能，则该电路存在故障。

产生故障的原因主要有以下几个方面。

1. 电路设计错误

这里的设计错误，不是指电路逻辑功能错误，而是指所用器件和电路各器件在时序配合上的错误。例如，电路动作的边沿选择与电平选择不恰当；由于电路延迟时间引起的冒险；电路不能自启动，即计数器在进入了非工作循环状态后，不能转入正常的循环等。这些都是我们在设计电路时要慎重考虑的因素。

2. 电源问题

电源问题主要表现在两个方面：电源漏接和电源错接。其中电源漏接现象在学

生实验中非常普遍。由于我们在画逻辑电路图时，一般不标出电源，这使得同学们很容易漏接电源。事实上，每片集成电路只有在加上额定电压时才能正常工作，完成其逻辑功能。其中 VCC 接电源正极，GND 接电源负极。对于 TTL 电路，其电源电压为+5V，错误的电压值可能导致芯片不能工作甚至损坏。另外，在接电源时，要防止电源短路。

3. 集成电路使用不当

集成电路使用不当包括以下几个方面的问题：

- (1) 插拔电路不当，造成集成电路引脚弯曲甚至折断；
- (2) 在电路较复杂，使用集成电路较多时，未弄清集成电路的型号就想当然地接线，这样非但不能实现功能，甚至可能烧坏芯片。
- (3) 集成电路的接插方向不一致，错认了其引脚排列顺序。

4. 接线问题

在数字电路实验中，由错误的布线引起的故障约占所有故障的 70%。这些故障包括漏接、错接、断线和碰线等。所以，合理的布线是实验成功的保障。

(1) 布线原则：整齐、清晰、可靠，便于检查和更换芯片。最好不要在芯片周围走线，切忌跨越芯片上空或交错布线。

(2) 布线技巧：布线前，先对照集成电路的引脚排列顺序在设计的逻辑电路图上标明芯片的引脚号。这样不但接线速度快，不易出错，而且便于检查。另外，尽可能采用不同颜色的导线，如红色线接电源，黑色线接地，绿色接信号等。

(3) 布线顺序。布线要有顺序，不要随意乱接线，避免造成漏接。首先将所有芯片的电源、地线和固定不变的输入端（如多余的输入端、触发器不用的清零、置位端等）接好，这些连线要尽可能短，使之尽量接近电源正极和负极，并且尽量在集成电路元件的最外围的位置。然后按照信号的流向依次接入信号线、控制线和输出线。除此之外，目前不少数字电路实验都是采用专用的导线在逻辑实验箱上直接连线，实验前有必要对导线进行检查。

5. 电源耦合问题

由于集成电路形成的电源尖峰电流，在电源内阻上就形成了内部干扰电压。如果这个干扰信号足够大，可能引起电路故障。为消除电源耦合，可在电源和地之间接入去耦电容。

2.2.2 数字电路中的常见故障检测

在实验中，我们准备做得越充分，实验中的故障就会越少。但完全不出错，每次都成功是比较困难的，尤其是对于较复杂的电路。那么，出了故障怎么办？有的同学束手无策，有的同学则盲目地一遍一遍地重接，而错误也一次又一次地出现。其实，只要我们清楚数字电路是一个二元系统（只有 0 和 1 两种状态）以及具有逻辑

判断能力这两个特点，实验故障就不难发现和排除。

一般情况下，接线完毕后不要马上接通电源，要认真检查一下布线，以防错接和漏接。用万用表欧姆档测量一下电源和地之间的电阻，以防短路，待检查无误后，再接通电源。接通电源后，若出现故障，要先摸一下芯片是否发烫。若发烫，要马上关电源，查找错误。切不可立即更换芯片，以防继续损坏。在确保电源正常的情况下，可进行带电检测。静态检测法和动态检测法是数字电路故障检测的基本方法。所谓静态检测，是指在信号电平固定不变的情况下，检查输出电平；而动态检测是指在输入信号为一串脉冲的情况下，检测输出信号和输入信号的波形。

(1) 对于组合电路，常采用静态法。对照真值表一步一步地检查，当输出错误时，固定此时的输入状态，用万用表的直流电压档先测一下各输入电平是否正常，再按照逻辑图一步一步地测量各个门电路的输入、输出电平，看是否和分析结果一致。若某点出现了中间状态或错误状态，那么该点就可能有问题。

(2) 对于时序电路，我们可用示波器检查时钟信号是否加上，是否满足电路对时钟的要求。如时钟频率、高低电平、上升、下降时间等。再按信号流程依次检查各级波形，直到找出故障点所在。另外，也可将时钟信号改为“手动单次”脉冲，一步一步地检查。但此时要注意，有些实验箱的“手动单次”脉冲，由于去抖电路做得不好，很可能一次会跳过一个或多个状态。例如，在做计数器实验时，可能会出现“000 - 001 - 011-…”即从“001”跳到“011”，因此应选用连续秒脉冲作为时钟信号来观察电路是否正确。（我们的第3个实验就需要仔细考虑实验板上按键的消抖动问题）。

(3) 对于含有反馈线的闭合电路，应设法断开反馈线，然后对该电路进行检查或状态预置后再检查。

(4) 当怀疑某一集成电路损坏时，要将其输入、输出端与其它电路断开，单独对其功能进行测试。

(5) 对于一些典型的故障，要做到心中有数。例如输出保持高电平不变时，集成电路可能未接地或接地不良；若输出信号保持与输入信号同样规律的变化，则可能未接电源。

以上简要介绍了数字电路实验中的一些基本知识和注意事项，更多更详细的一些内容，推荐同学们参考张亚君和陈龙编著的《数字电路与逻辑设计实验教程》（机械工业出版社，2008.8）及其它一些实验教程和指导书。

第三章 课程实验

本部分的实验教学目的，是要求同学们掌握利用 Verilog 硬件描述语言基于大规模可编程逻辑阵列器件 FPGA/CPLD 进行逻辑设计的方法，这是为接下来进行的《计算机组成原理》部分实验设计计算机系统逻辑奠定基础。

基于 FPGA/CPLD 的 Verilog HDL 逻辑设计实验，是利用 DE1-SOC 实验板进行的（其上的资源介绍见附件），需要利用 Verilog 语言程序控制其上的 LED 数码管显示，并接受按键的输入控制信息，进而实现一个多功能计时秒表的设计实验。

第 1 个实验，是因为我们周围无处不在的便携式手持嵌入式计算机设备（照相机、手机等），都需要利用电池产生出硬件数字电路所需要的各档电压的电源，通过一个 DC-DC 的电源变换实验，要求同学们能够深刻理解电感、电容、二极管、三极管、场效应管等电路基本元件的工作原理及应用特点，敢于和能够利用这些模拟器件补充我们的硬件数字电路设计。

第 2 个实验是七段 LED 数码管显示实验，要求同学们掌握数码管的显示原理和驱动方法，这也是接下来基于 FPGA/CPLD 的多功能秒表设计实验的准备实验。

第 3 个多功能秒表设计实验，要求同学们掌握从 Verilog HDL 行为级对数字系统进行建模和设计实现的方法。要求同学们在实验前掌握 Verilog HDL 的基本语法，并熟悉 Quartus II 13.1 软件使用方法。

多功能秒表实验基于 Intel/Altera DE1-SOC 实验开发板，实验开发环境为 Altera - Quartus II 13.1，软件可从 Altera 网站上进行免费自由下载，网址为 www.altera.com 或 www.altera.com.cn。

具体细化网址为：<http://fpgasoftware.intel.com/13.1/?edition=web>，勾选的必需和必要软件如图 3-1 所示。

关于实验硬件平台 Intel/Altera DE1-SOC 的资料，包括已发送给大家的资料等，更多更详细的内容均可以从台湾友晶科技的以下网页下载：

<http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=165&No=836&PartNo=1>。

或从其中文网址下载：

<http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=China&CategoryNo=203&No=870&PartNo=4>。

其上还包括多种应用设计例程下载等。

关于板载硬件资源，如按键接入电路、LED 的连接电路、7 段数码管的连接电

路、VGA 接口，以及它们和 FPGA 的连接管脚定义等，更多详细内容参考 DE1-SOC 用户应用手册。

 


图 3-1 勾选下载 QuartusII 13.1 及其支持软件包

3.1 实验一：DC-DC 电源变换原理实验

实验目的：

1. 理解开关电路的工作原理及特点，理解和掌握 DC-DC 电源变换技术原理。
2. 深刻理解电感、电容、二极管、三极管、场效应管等电路基本元件的工作原理及应用特点。敢于利用这些模拟器件补充我们的硬件数字电路设计。
3. 理解电源功率的含义。
4. 理解模拟电路和数字电路之间的联系。

实验内容：

1. 基于 MC34063A，将 3 节干电池电源（4.0-4.5V/稳压电源模拟）升压至 12V 电源，以及升压至 24V 电源。
2. 利用 MC34063A，将 12V 电源，降压为 5V 电源。（**）
3. 利用示波器观察各关键点的信号波形，充分理解电路的工作原理。
4. 在实验报告中阐述 DC-DC 变换电路的升压工作原理和降压工作原理。
5. 在实验报告中简要阐述在图 2 中加入 R5（270Ω）的意图。

预习内容：

实验前阅读 MC34063A 的数据手册，学习并掌握其工作原理和应用注意事项。

实验仪器：

稳压电源（0V-20V）	1 台
万用表	1 台
示波器	1 台

实验材料/耗材：

MC34063A	1
200uH/>500mA 电感	1
220uF/25V 电解电容	1
470uF/50V 电解电容	1
肖特基二极管（BYV10-40/反向击穿电压>40V）	1

1.5nF 电容	1
470pF 电容	1
0.22Ω 电阻	1
0.33Ω 电阻	1
180Ω 电阻	1
270Ω 电阻	1
1k 电阻	1
5k 电阻	1
5k 可调电位器	1
红色 Φ3 发光二极管	1

实验参考电路：

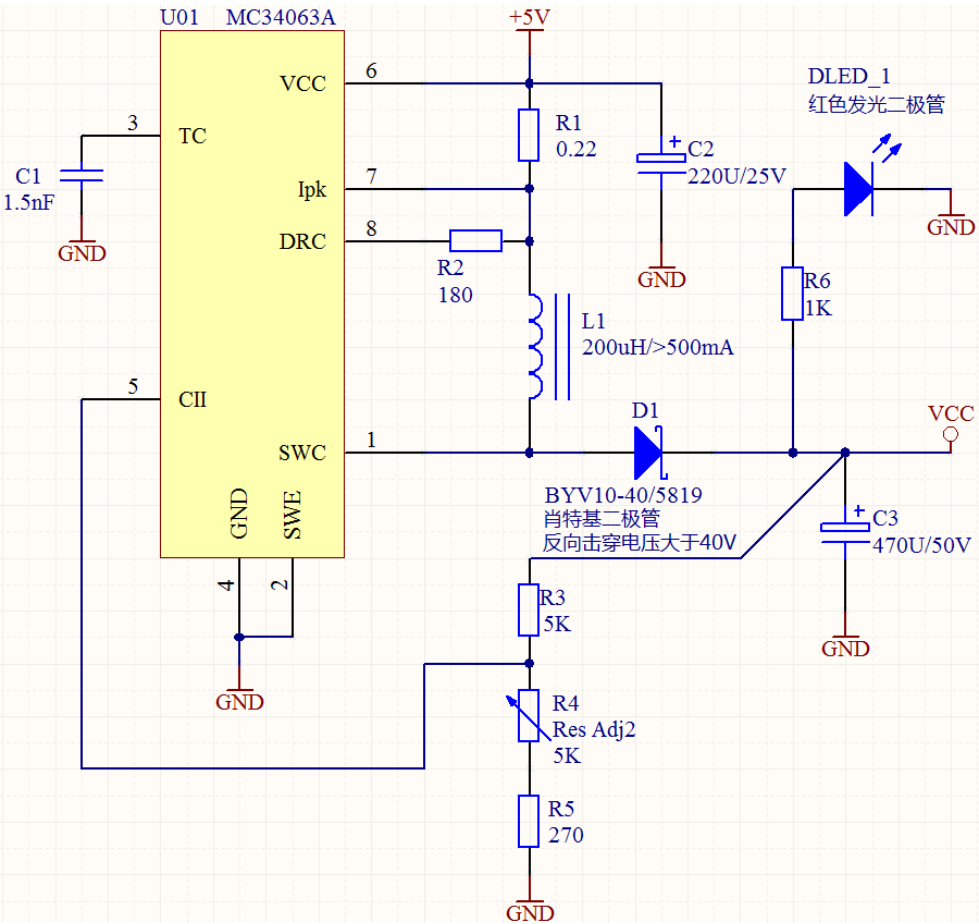


图 3-1-1. DC-DC 变换实验原理图（升压电路）

3.2 实验二：七段数码管的译码显示实验

实验目的：

1. 掌握数码管的工作原理及其显示驱动方法。
2. 掌握中规模集成译码器 74LS48 的逻辑功能和使用方法。
3. 掌握 ULN2803 驱动器的工作原理和使用方法，理解驱动的含义。
4. 会看集成电路的逻辑功能数据手册。
5. 掌握利用面包板搭建实验电路的方法。

实验仪器：

稳压电源（5V）	1 台
万用表	1 台
示波器	1 台

实验材料/耗材：

面包板（有 4 片基本单元模板）	1 套
7 段共阳 LED	1
74LS48	1
ULN2803A	1
红色 $\Phi 3$ 发光二极管	1
绿色 $\Phi 3$ 发光二极管	1
蓝色 $\Phi 3$ 发光二极管	1
1k 欧姆电阻	11
5.1k 电阻	6
8 位拨码开关（双列直插）	1
短行程直插按键	4
连接导线（硬质细铜线）（人均）	3 米

实验内容及任务：

1. 利用实验所提供的器材，设计实现一个由 4 位拨码开关所决定的 BCD 码的显示电路。要求在七段 LED 数码管显示器上，能够显示出当前由 4 位拨码开关所决定的 BCD 码的对应十进制数字字型。

2. 要求电路能够全面测试和验证 74ls48 的逻辑功能。观察并记录 74ls48 的 RBI、LT、BI/RBO 引脚的控制功能，并在实验报告中描述和解释。

3. 观察并记录 ULN2803A 的 COM 端所起的作用，并在实验报告中简述其工作原理。

4. 设计电路分别测量和记录红色、绿色和蓝色发光二极管的导通电压（注：发光二极管有毫安级的电流就可点亮）。分别换用 1K 和 5.1K 的限流电阻进行测量。同时思考这样的对比有什么样的启示（反映在实验报告中）。

实验预习要求：

1. 复习并掌握 74ls48 的逻辑功能及使用方法。
2. 了解 ULN2803A 的工作原理和作用。
3. 掌握色环电阻（含色环电感）的色环识别方法。
4. 认识实验器材和元器件，掌握其应用方法。

实验注意事项：

1. 发光二极管不能未加限流电阻就直接接在+5V 和 GND 间来试图进行点亮。（思考一下这样会有什么后果？对于 7 段数码管呢？）

实验参考电路：

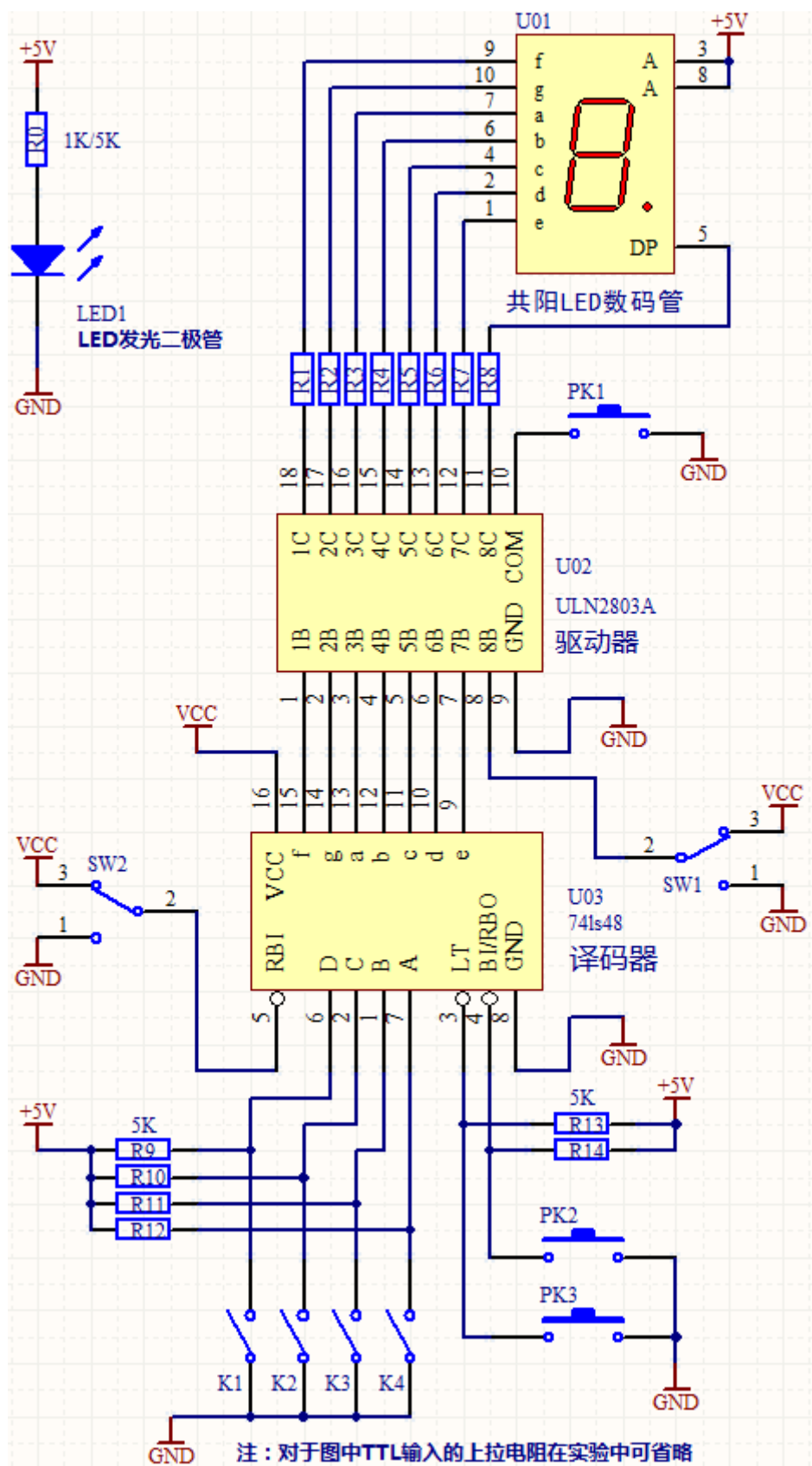


图 3-1-2 实验二参考电路

3.3 实验三：基于 Verilog 和 FPGA/CPLD 的多功能秒表设计

实验目的：

1. 初步掌握利用 Verilog 硬件描述语言进行逻辑功能设计的原理和方法。
2. 理解和掌握运用大规模可编程逻辑器件进行逻辑设计的原理和方法。
3. 理解硬件实现方法中的并行性，联系软件实现方法中的并发性。
4. 理解硬件和软件是相辅相成、并在设计 and 应用方法上的优势互补的特点。
5. 本实验学习积累的 Verilog 硬件描述语言和对 FPGA/CPLD 的编程操作，是进行后续《计算机组成原理》部分课程实验，设计实现计算机逻辑的基础。

实验内容和任务：

1. 运用 Verilog 硬件描述语言，基于 DE1-SOC 实验板，设计实现一个具有较多功能的计时秒表。
2. 要求将 6 个数码管设计为具有“分：秒：毫秒”显示，按键的控制动作有：“计时复位”、“计数/暂停”、“显示暂停/显示继续”等。功能能够满足马拉松或长跑运动员的计时需要。
3. 利用示波器观察按键的抖动，设计按键电路的消抖方法。
4. 在实验报告中详细报告自己的设计过程、步骤及 Verilog 代码。

预习内容：

1. 学习和掌握 Verilog HDL 硬件描述语言。
2. 熟悉针对 Intel/Altera 公司 FPGA 开发的 Quartus II 13.1 软件开发界面。
3. 掌握利用 Modelsim ALTERA 10.1d 仿真软件进行设计功能验证的方法。

实验仪器：

DE1-SOC 实验板	1 套
示波器	1 台
数字万用表	1 台

实验参考 Verilog HDL 代码：

该部分提供了模块定义及部分代码，仅供参考，并不限定同学们的设计方法。

```

// =====
//
// This stopwatch is just to test the work of LED and KEY on DE1-SOC board.
// The counter is designed by a series mode. / asynchronous mode. 即异步进位
// use "=" to give value to hour_counter_high and so on. 异步操作/阻塞赋值方式
//
// 3 key: key_reset/系统复位, key_start_pause/暂停计时, key_display_stop/暂停显示
//
// =====
module stopwatch_01(clk,key_reset,key_start_pause,key_display_stop,
// 时钟输入 + 3 个按键; 按键按下为 0 。板上利用施密特触发器做了一定消抖, 效果待测试。
    hex0,hex1,hex2,hex3,hex4,hex5,
// 板上的 6 个 7 段数码管, 每个数码管有 7 位控制信号。
    led0,led1,led2,led3
    );
// LED 发光二极管指示灯, 用于指示/测试程序按键状态, 若需要, 可增加。 高电平亮。

    input          clk,key_reset,key_start_pause,key_display_stop;
    output [6:0]   hex0,hex1,hex2,hex3,hex4,hex5;
    output         led0,led1,led2,led3;
    reg           led0,led1,led2,led3;

    reg           display_work;
// 显示刷新, 即显示寄存器的值 实时 更新为 计数寄存器 的值。
    reg           counter_work;
// 计数 (计时) 工作 状态, 由按键 “计时/暂停” 控制。
    parameter     DELAY_TIME = 10000000;
// 定义一个常量参数。 10000000 ->200ms;

// 定义 6 个显示数据 (变量) 寄存器:

    reg [3:0]     minute_display_high;
    reg [3:0]     minute_display_low;
    reg [3:0]     second_display_high;
    reg [3:0]     second_display_low;
    reg [3:0]     msecond_display_high;
    reg [3:0]     msecond_display_low;

// 定义 6 个计时数据 (变量) 寄存器:

    reg [3:0]     minute_counter_high;
    reg [3:0]     minute_counter_low;
    reg [3:0]     second_counter_high;
    reg [3:0]     second_counter_low;
    reg [3:0]     msecond_counter_high;
    reg [3:0]     msecond_counter_low;

    reg [31:0]    counter_50M; // 计时用计数器, 每个 50MHz 的 clock 为 20ns。
// DE1-SOC 板上有 4 个时钟, 都为 50MHz, 所以需要 500000 次 20ns 之后, 才是 10ms。

```

```

reg      reset_1_time;      // 消抖动用状态寄存器  -- for reset KEY
reg [31:0] counter_reset;   // 按键状态时间计数器
reg      start_1_time;      //消抖动用状态寄存器  -- for counter/pause KEY
reg [31:0] counter_start;   //按键状态时间计数器
reg      display_1_time;    //消抖动用状态寄存器 -- for KEY_display_refresh/pause
reg [31:0] counter_display; //按键状态时间计数器

reg      start;             // 工作状态寄存器
reg      display;           // 工作状态寄存器

// sevenseg 模块为 4 位的 BCD 码至 7 段 LED 的译码器，
//下面实例化 6 个 LED 数码管的各自译码器。
sevenseg LED8_minute_display_high ( minute_display_high, hex5 );
sevenseg LED8_minute_display_low ( minute_display_low,  hex4 );

sevenseg LED8_second_display_high( second_display_high,  hex3 );
sevenseg LED8_second_display_low ( second_display_low,   hex2 );

sevenseg LED8_msecond_display_high( msecond_display_high, hex1 );
sevenseg LED8_msecond_display_low ( msecond_display_low,  hex0 );

always @ (posedge clk)      // 每一个时钟上升沿开始触发下面的逻辑，
                             // 进行计时后各部分的刷新工作

begin

    //此处功能代码省略，由同学自行设计。

end

endmodule

```

```

//4bit 的 BCD 码至 7 段 LED 数码管译码器模块
//可供实例化共 6 个显示译码模块
module sevenseg ( data, ledsegments);
input [3:0] data;
output ledsegments;
reg [6:0] ledsegments;

always @ (*)
case(data)
//      gfe_dcba      // 7 段 LED 数码管的位段编号
//      654_3210      // DE1-SOC 板上的信号位编号
0: ledsegments = 7'b100_0000; // DE1-SOC 板上的数码管为共阳极接法。
1: ledsegments = 7'b111_1001;
2: ledsegments = 7'b010_0100;
3: ledsegments = 7'b011_0000;

```

```

4: ledsegments = 7'b001_1001;
5: ledsegments = 7'b001_0010;
6: ledsegments = 7'b000_0010;
7: ledsegments = 7'b111_1000;
8: ledsegments = 7'b000_0000;
9: ledsegments = 7'b001_0000;
default: ledsegments = 7'b111_1111;           // 其它值时全灭。
endcase
endmodule

```

实验参考硬件逻辑设计：

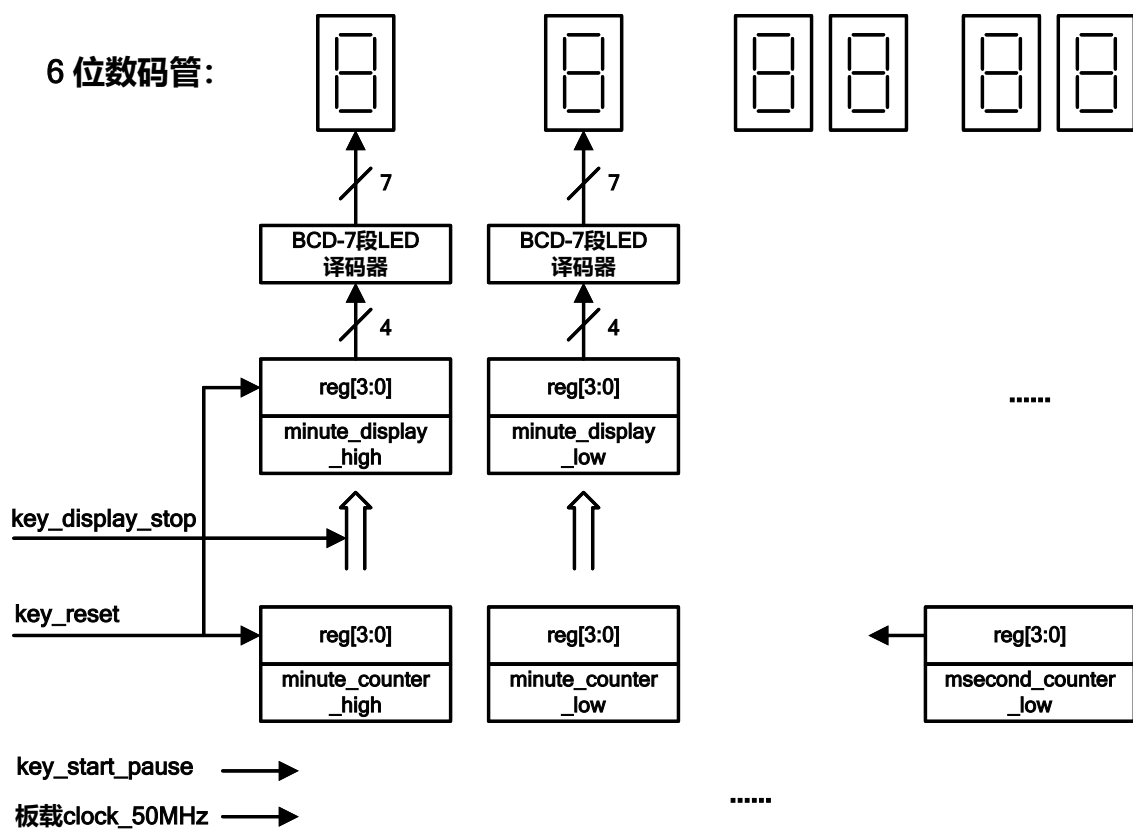


图 3-3-3 实验三参考逻辑设计

附录

1. 74ls48 datasheet
2. ULN2803A/2003A datasheet
3. MC34063A datasheet
4. 器件资料检索网站: <http://www.icminer.com/>
5. 器件资料检索网站: <http://www.21ic.com/>
6. 器件资料检索网站: <http://www.ti.com/>

第二部分：计算机设计原理部分实验

第一章 课程实验简介及要求

为深入理解计算机组成与设计的基本原理，培养从硬件和软件两方面全局考虑计算机针对问题求解所进行的系统设计思想，掌握针对一定规模系统的设计实践能力，配合课堂教学内容开设以下 3 个基本实验和 1 个扩展实验：

1. 单周期 CPU 设计实验（含 I/O）；
2. 5 级流水线 CPU 设计实验（含 I/O）；
3. Y86 指令集 CPU 设计实验（含 I/O）；
4. 基于 CPU 的扩展设计实验（利用 DE1-SOC 资源，自主选题完成一个作品，如一种快速图像处理算法、实时视频处理或小游戏等）。

1.1 课程实验目的：

1. 通过实际设计实验，进一步从“做”中学，深刻理解计算机 CPU 的自动工作原理及其基本设计方法。
2. 通过对计算机 5 大组成部分的设计实践，尤其通过对控制器的设计，建立和深刻理解各组成部件围绕“自动运行存储程序”所运用的全局协调控制思想。
3. 通过设计实践，进一步掌握一定规模系统设计中的组合逻辑和时序逻辑的运用方法。
4. 通过掌握指令流水线的设计和实现方法，领会其它复杂算法的硬件流水实现的设计思想，理解问题求解中软件和硬件的全局平衡（折衷）设计思想。
5. 使软件学院的同学掌握利用 Verilog HDL 硬件描述语言基于 FPGA 大规模可编程逻辑器件进行一定规模逻辑系统设计的基本设计方法和实现方法。
6. 实验训练所掌握的设计知识和实验技能，是进一步构建 SOPC 系统的理论和实践基础，也是未来从事高级计算机系统结构设计、和系统软件设计的理论和实践基础。
7. 掌握终生受用的基本思想与方法，在系统级上认识计算机硬件和软件，提升计算机问题的认知、分析和解决水平，增强系统能力，体验实现自动计算的乐趣。

1.2 实验要求：

计算机组成原理，是研究计算机是如何构成的、以及各硬件部件是如何自动工作的课程。

三个课程实验，从认识和掌握单周期 CPU 的各个组成部件的工作和设计原理、及其整体自动工作的原理开始，到设计处理能力更强的 5 级流水线 CPU，并扩充输入/输出接口方法，每一个实验都有明确的目的性和对知识点的针对性，要求同学们能够深刻理解和领会每一个实验中的知识点，掌握和积累相应的设计和实验技能。

“创新 = 厚基础 + 善思维 + 常实践”。要求同学们能理论联系实际，将课堂所学知识在实验中进行实际设计应用，并充分发挥自己的想象力和创造力。课程实验要求完成并掌握这三个基本实验内容，但不局限于这三个实验，鼓励同学们设计出更富想象力和创造性的实验。

为了充分有效地利用好有限的实验课时间，要求同学们在实验过程中，注意并遵循以下实验要求。

1.2.1 实验前应做好准备工作：

数字部件设计实验虽然是一门专门设置的实践性课程，但毕竟实验学时数有限，大部分实验原理及器件技术不可能在实验课上详细讲解，尤其是 Altera-DE1-SOC 实验平台的详细构成及其上器件的数据手册，以及 Verilog HDL 硬件描述（程序设计）语言，课堂上讲授的主要是设计和运用方法。也就是说，同学们在做实验之前必须要清楚掌握实验原理和方法，并要做到对每一个实验所涉及的硬件部件的工作原理和应用方法都心中有数。这就要求同学们在实验课前必须做好充分的准备：

1. 仔细阅读实验指导书的实验内容及要求，明确实验目的，清楚所要掌握的知识点和实验技能。
2. 按照预习要求，提前阅读指定文档，掌握相关内容和知识点。
3. 写好预习报告。即实验前先完成实验报告中的前三项内容（要求见后），特别是实验任务，必须在课前认真完成，否则不允许进入实验室进行实验。

1.2.2 实验注意事项：

为了在实验中培养学生严谨的科学态度和工作作风，确保人身和设备的安全，顺利有效地完成实验任务，达到预期的实验目的，同学们做实验时应注意以下几点：

1. 严格遵守实验室的管理规范和制度要求。
2. 在进入实验室后，首先检查本次实验所领用的实验器材，包括 DE1-SOC 实验板、稳压电源模块、USB 连接线、万用表、示波器等，判断其是否正常，同时要

掌握其使用方法。

3. 实验前，应检查实验板电源开关处于断开状态，确认实验板电源线接入正确，检查电路板上没有异常状况后，再与计算机通过 USB 接口正确连接。

4. 接好线路、连接稳定后，一定要认真复查，确保无误后，方可给电路板上电。如无把握，应请老师或助教审查。

5. 只有在下载代码进行调试或测试电路接口功能时才打开电源，其它情况下应关掉电源，以免接线错误、或因无意间有导体碰到电路使电路瞬间短路、或带电插接连接器等使器件损坏。

6. 如有损坏实验仪器设备等情况，必须及时向老师报告，并写出书面情况说明。

7. 保持实验室整洁、安静。（不乱扔纸屑等）。

8. 实验完成后，须经指导教师检查实验结果，然后切断电源，拆除实验电路，整理并放置好实验台上的所有仪器设备及工具等，归还领用设备，方可离开实验室。

1.2.3 实验报告的要求：

实验结束后认真书写实验报告，实验报告用纸规定一律用正式用纸，并加以专门的实验报告封面，装订整齐。实验报告所含具体内容包括以下几部分：

1. 实验目的。

2. 本次实验所用的实验平台、仪器以及其它实验器材和部件等。

3. 实验任务。这部分是实验报告最主要的内容。根据每个任务要求，设计出符合要求的实验电路和 Verilog 程序代码，并要求结合实验原理，写出设计的全过程和实验步骤。

4. 实验总结。把做完的实验内容进行数据整理、归纳。并按实验要求，回答或解释相应的实验现象或问题。最后再写出自己的心得体会。

第二章 课程实验

该部分的实验教学目的,是要求同学们利用 Verilog 硬件描述语言、基于大规模可编程逻辑阵列器件 FPGA,进行计算机 CPU 的逻辑功能设计,包括 RISC 风格的单周期 CPU 设计、5 级流水 CPU 设计、以及在其上的输入输出部件扩展和功能扩展。

设计实验是利用 Altera-DE1-SOC 实验板进行的,其板上资源详见其用户手册(电子文档)。要求大家利用该实验板上的资源,在 FPGA 中物理实现自己的 CPU,并通过在自己设计的 CPU 上运行设计的程序代码,能够接收外部输入,并能利用板载输出设备或接口,输出程序的运行状态或结果。

第 1 个实验,要求实现单周期 CPU,能够采用查询方式接收板载按键或开关的状态,并产生相应的输出状态。

第 2 个实验,要求采用 5 级流水技术实现实验 1 中的 CPU,其中包含了针对基本的数据冲突和控制冲突的解决方法。同样能够采用查询方式接收板载按键或开关的状态,并产生相应的输出状态。

第 3 个实验,要求实现 Y86 指令集 CPU 设计,可采用多周期 CPU 设计方法,也可采用将 CISC 风格指令硬件翻译成 RISC 风格指令后采用流水线实现,具体实现方法由同学自定。

第 4 个实验属于扩展实验,要求同学能够利用 Altera-DE1-SOC 实验板上的资源,自由设计自己的作品。如驱动 VGA 接口,在标准显示器上展现出各种信息等。

实验开发环境为 Intel/Altera - Quartus II 13.1,软件可从 Altera 网站上进行免费自由下载,网址为 www.altera.com 或 www.altera.com.cn。

具体细化网址为: <http://fpgasoftware.intel.com/13.1/?edition=web>,勾选的必需和必要软件如图 2-1 所示。

关于实验硬件平台 Intel/Altera-DE1-SOC 的资料,包括已发送给大家的资料等,更多更详细的内容均可以从台湾友晶科技的以下网页下载:

<http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=165&No=836&PartNo=1>。

或从其中文网址下载:

<http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=China&CategoryNo=203&No=870&PartNo=4>。

其上还包括多种应用设计例程下载等。

关于板载硬件资源,如按键接入电路、LED 的连接电路、7 段数码管的连接电

路、VGA 接口，以及它们和 FPGA 的连接管脚定义等，更多详细内容参考 DE1-SOC 用户应用手册。

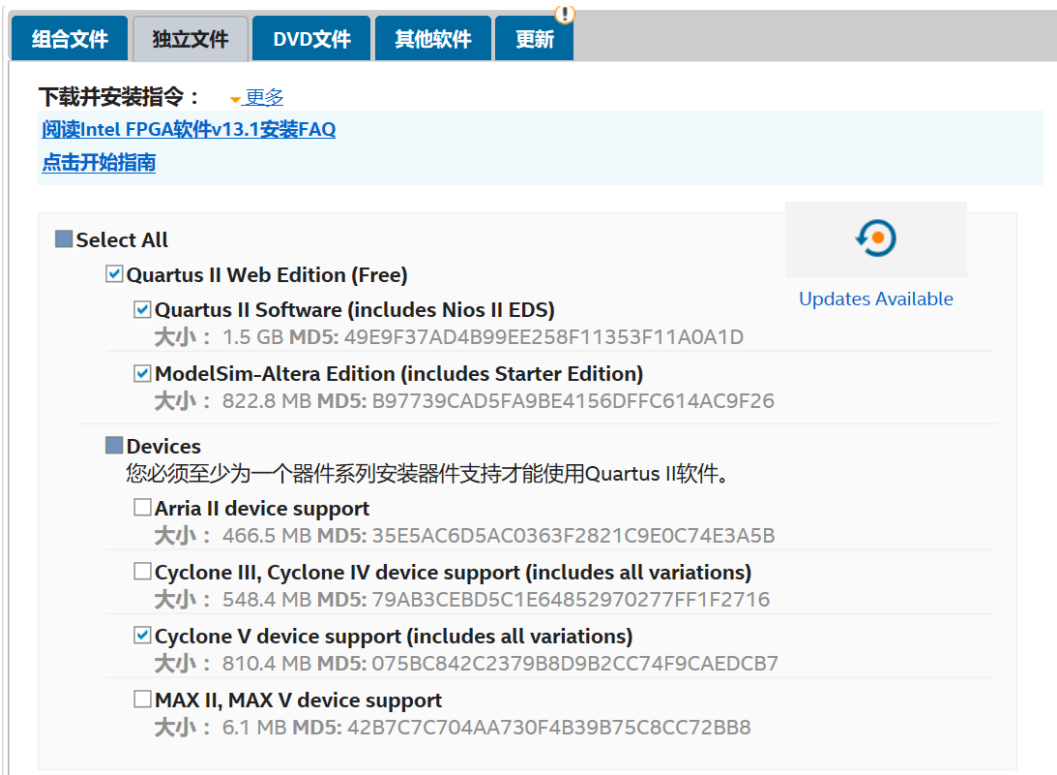


图 2-1 勾选下载 QuartusII 13.1 及其支持软件包

2.1 实验一：基本单周期 CPU 设计

2.1.1 实验目的：

1. 理解计算机 5 大组成部分的协调工作原理，理解存储程序自动执行的原理。
2. 掌握运算器、存储器、控制器的设计和实现原理。重点掌握控制器设计原理和实现方法。
3. 掌握 I/O 端口的设计方法，理解 I/O 地址空间的设计方法。
4. 会通过设计 I/O 端口与外部设备进行信息交互。

2.1.2 实验内容：

1. 采用 Verilog HDL 在 quartus II 中实现基本的具有 20 条 MIPS 指令的单周期 CPU 设计。
2. 利用实验提供的标准测试程序代码，完成仿真测试。
3. 采用 I/O 统一编址方式，即将输入输出的 I/O 地址空间，作为数据存取空间的一部分，实现 CPU 与外部设备的输入输出端口设计。实验中可采用高端地址。
4. 利用设计的 I/O 端口，通过 lw 指令，输入 DE2 实验板上的按键等输入设备信息。即将外部设备状态，读到 CPU 内部寄存器。
5. 利用设计的 I/O 端口，通过 sw 指令，输出对 DE2 实验板上的 LED 灯等输出设备的控制信号（或数据信息）。即将对外部设备的控制数据，从 CPU 内部的寄存器，写入到外部设备的相应控制寄存器（或可直接连接至外部设备的控制输入信号）。
6. 利用自己编写的程序代码，在自己设计的 CPU 上，实现对板载输入开关或按键的状态输入，并将判别或处理结果，利用板载 LED 灯或 7 段 LED 数码管显示出来。
7. 例如，将一路 4bit 二进制输入与另一路 4bit 二进制输入相加，利用两组分别 2 个 LED 数码管以 10 进制形式显示“被加数”和“加数”，另外一组 LED 数码管以 10 进制形式显示“和”等。（具体任务形式不做严格规定，同学可自由创意）。
8. 在实现 MIPS 基本 20 条指令的基础上，实现 Y86 相应的基本指令。
9. 在实验报告中，汇报自己的设计思想和方法；并以汇编语言的形式，提供以上两种指令集（MIPS 和 Y86）的应用功能的程序设计代码，并提供程序主要流程图。

2.1.3 预习内容：

1. 实验前仔细阅读 Altera DE1-SOC User Manual 及相关用户应用数据手册，学习并掌握其板载相关资源的工作原理、连接方式、和应用注意事项。
2. 根据课程所讲单周期 CPU 设计原理，提前设计并仿真实现相关设计代码。

2.1.4 实验器材：

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. Intel/Altera-DE1-SOC 实验板套件 | 1 套 |
| 2. 万用表 | 1 台 |
| 3. 示波器 | 1 台 |

2.1.5 实验参考：

1. 在 Quartus II 中利用 Verilog HDL 进行系统设计时，需首先设计顶层文件。顶层文件也就是从系统最高层看整个系统时，最顶层所呈现的各个组成模块以及它们之间的互联关系。顶层文件中的顶层 module 的每一个模块表现为一个 module 模块的实例化，module 原型可以在该项目工程所包含的其它.v 文件中定义。顶层模块的文件名需要与工程文件名相同，或在建立之初在图 2-1-1 所示界面指定你的顶层文件名，即 top-level design entity。

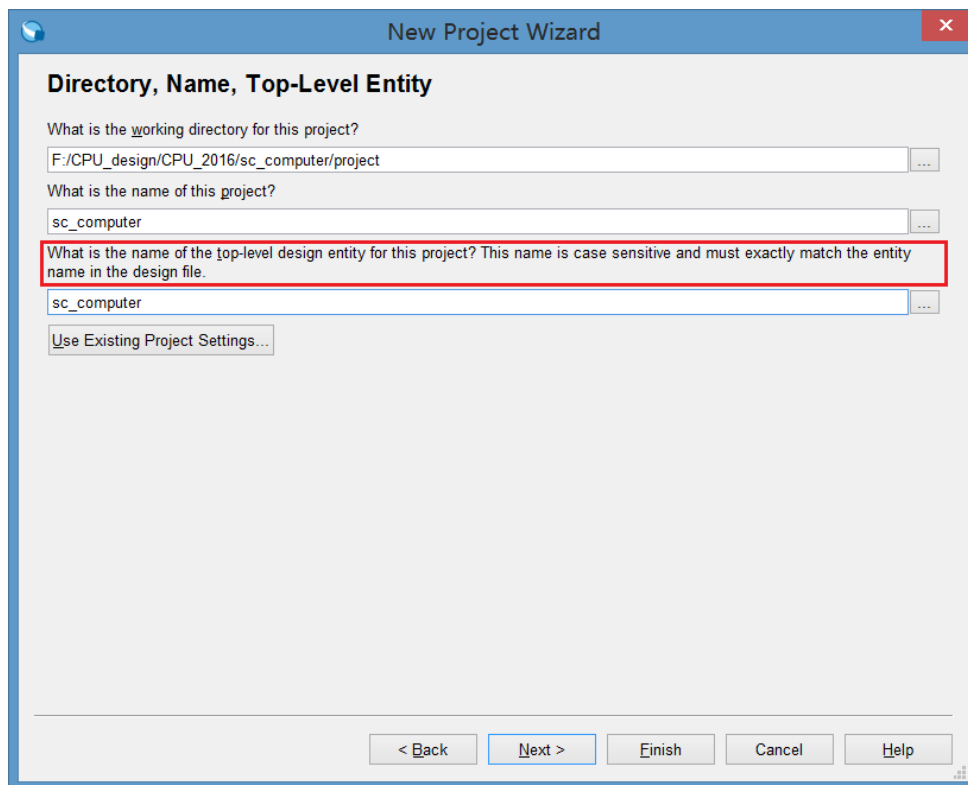


图 2-1-1. 建立工程时对顶层文件入口的设置界面

2. 实验中的顶层文件结构可参考如下所示代码进行设计：（仅用于参考方法，不限定同学自己的设计风格和方法）

顶层代码：

```
module sc_computer ( resetn, clock, mem_clk, pc, inst, aluout, memout, imem_clk, dmem_clk );
// 定义顶层模块 sc_computer，作为工程文件的顶层入口，如图 1-1 建立工程时指定。
    input  resetn, clock, mem_clk;
// 定义整个计算机 module 和外界交互的输入信号，包括复位信号 resetn、时钟信号 clock、
// 以及一个频率是 clock 两倍的 mem_clk 信号。注：resetn 是低电平（neg）有效信号。
// 这些信号都可以用作仿真验证时的输出观察信号。
    output [31:0] pc, inst, aluout, memout;
// 模块用于仿真输出的观察信号。缺省为 wire 型。
    output      imem_clk, dmem_clk;
// 模块用于仿真输出的观察信号，用于观察验证指令 ROM 和数据 RAM 的读写时序。
    wire  [31:0]  data; // 模块间互联传递数据或控制信息的信号线。
    wire          wmem; // 模块间互联传递数据或控制信息的信号线。
    sc_cpu  cpu (clock, resetn, inst, memout, pc, wmem, aluout, data); // CPU module.
// 实例化了一个 CPU 模块，其内部又包含运算器 ALU 模块、控制器 CU 模块等。
// 在 CPU 模块的原型定义 sc_cpu 模块中，可看到其内部各模块构成。
    sc_instmem  imem (pc, inst, clock, mem_clk, imem_clk); // instruction memory.
// 实例化指令 ROM 存储器 imem 模块。模块原型由 sc_instmem 定义。
//
// 由于 Altera 的 Cyclone 系列 FPGA 只能支持同步的 ROM 和 RAM，读取操作需要时钟信号。
// 示例代码中是采用 Altera 公司 quartus 提供的 ROM 宏模块 lpm_rom 实现的，需要读取时钟，
// 该 imem_clk 读取时钟由 clock 信号和 mem_clk 信号组合而成，具体时序可参考模块内的
// 相应代码。为什么这样设计，详细设计原理参见本节【问题 2】解答。
// 同时，imem_clk 信号作为模块输出信号供仿真器进行观察。
// 宏模块 lpm_rom 的时序要求参见其时序图。
    sc_datamem  dmem (aluout, data, memout, wmem, clock, mem_clk, dmem_clk ); // data memory.
// 数据 RAM 存储器 dmem 模块。模块原型由 sc_datamem 定义。
// 由于 Altera 的 Cyclone 系列 FPGA 只能支持同步的 ROM 和 RAM，读取操作需要时钟信号。
// 示例代码中是采用 Altera 公司 quartus 提供的 RAM 宏模块 lpm_ram_dq 实现的，需要读写时钟，
// 该 dmem_clk 读写时钟由 clock 信号和 mem_clk 信号组合而成，具体时序可参考模块内的
// 相应代码。为什么这样设计，详细设计原理参见本节【问题 2】解答。
// 同时，该 dmem_clk 信号作为模块输出信号供仿真器进行观察。
// 宏模块 lpm_ram_dq 的时序要求参见其时序图。
endmodule
```

注：以上 module 中黄色标记的信号，是使用老版本 quartusII 直接进行仿真时需要外引的信号（历史原因），使用 ModelSim 时就不需要了。

3. 以上顶层代码表明，该单周期 sc_computer 由 CPU、指令 ROM（imem 模块）、数据 RAM（dmem 模块）共 3 个模块组成，这 3 个模块间由定义为 wire 型（信号缺省就是 wire 型）连接信号线的多路数据连接信号线通过各模块的输入输出端口（信号）进行互联。同层同名的信号线连通不同模块的端口，一个模块的输出信号，可作为一个或多个模块的输入信号。编写代码时注意定

- 义时的线宽需保持一致。
4. 实验一给同学们提供了几乎全部的实验代码，同学们设计补齐需要填充的代码后，尽快熟悉和精通 quartus 下基于 Verilog HDL 的系统设计方法。
 5. 实验代码的工程文件 `sc_computer.qpf` 所包含的相关源代码文件如图 2-1-2 所示，图中右侧为测试输入 `sc_computer_test_wave_01.vwf` 的仿真运行输出。
 6. 建立的示例仿真输入波形文件如图 2-1-3 所示，同学们注意 3 个输入信号 `resetsn`、`clock`、`mem_clk` 的时序关系。为观察直观，其它的输出观测信号 `imem_clk`、`dmem_clk`、`pc`、`inst`、`aluout`、`memout` 设置为“uninitialized”状态。
 7. 同学们需独立自主地采用统一编址的 I/O 端口扩展方法，设计自己针对 DE1-SOC 板载外围设备进行控制接口的控制寄存器，即与外部设备进行互联的端口控制寄存器。**提示：可在 `sc_datamem.v` 模块文件中，通过对输入的 `lw` 或 `sw` 指令的地址的判断，实现对数据 RAM 和 IO 控制寄存器组的区分、和分别控制。**
 8. 该实验的示例代码是学习基础，后续实验二中，流水线的 verilog 代码，主要由同学自行完成，并进行自主的创新设计。希望由你采用你自己设计的流水线 CPU，利用你设计的 I/O 控制端口，通过运行程序，在 VGA 显示器上展现你的设计。


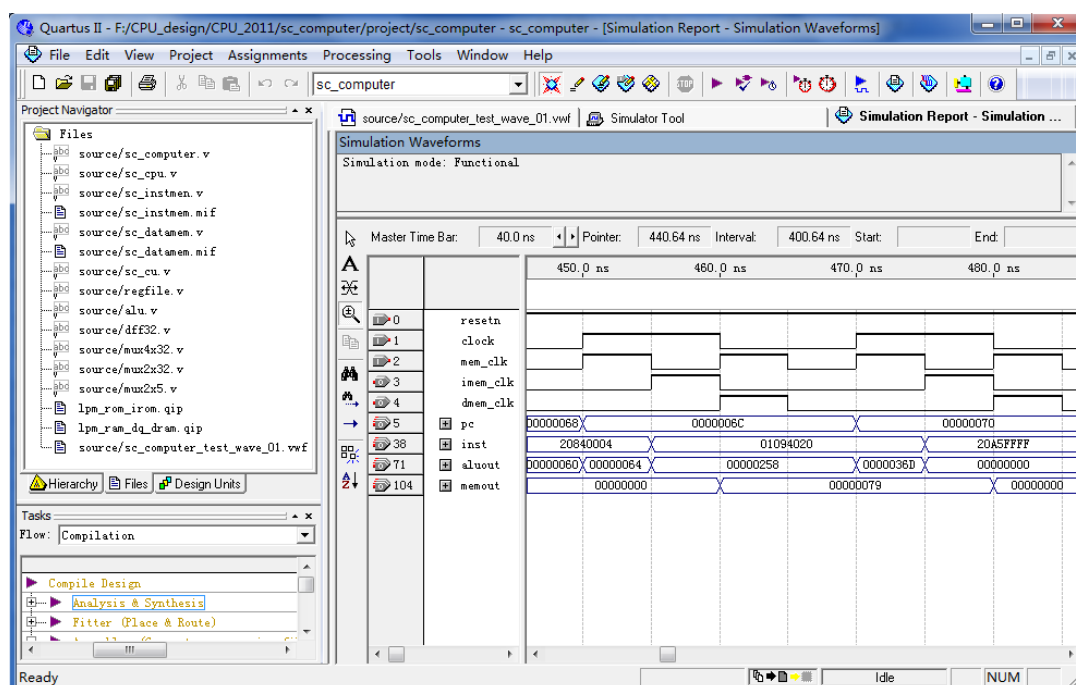


图 2-1-2. 工程文件所包含的相关文件及仿真运行输出示例波形

 

2.1.6 设计中的相关问题解答：

单周期 CPU 设计实验中的几个问题：

【问题 1】 如何在设计中加入 Quartus II 中 Altera 提供的逻辑器件库中的模块？

【解答】 如果从最基本的逻辑单元来设计和构建一个大型的逻辑系统，事无巨细的逻辑设计会使工作量巨大，设计效率不高。Quartus II 中 Altera 提供了较为丰富的基本逻辑宏模块设计库，包括如加法器、乘法器、除法器、log 运算器、sqrt 平方根运算器等 ALU 部件，以及多种接口部件等（详见 Quartus II 使用文档）。

另外，Altera 提供有嵌入式的 Nios II 软 CPU 核，可以在 FPGA 中构建 CPU 核，甚至多核，用以实现功能更强大的 SOPC（System On a Programmable Chip）系统。

实验中所设计的指令 ROM 和数据 RAM 存储器，可以利用 Quartus II 中提供的 ROM 和 RAM 宏模块进行设计。由厂家提供的这些宏模块设计，应该是根据其 FPGA 器件的特点所实现的最优设计。

Quartus II 中所提供的 ROM 和 RAM 设计，均为同步器件，即包含有同步信号，这和单周期 CPU 原理设计中的异步 ROM 和异步 RAM 是有所不同的。采用具有同步信号的设计，能够使信号的变化和传输（延迟）过程等更加明确，增强了电路设计的确定性。

对这些宏模块的应用，在 Quartus II 中可以进行配置并选择生成为 Verilog 的.v 文件的方式，该.v 文件中包含有对所选用宏模块的模块定义，类似于 C 语言中对过程函数的原型声明，这样，其它模块就可以利用该宏模块声明来实例化其具体应用。

在设计中利用 Quartus II 所提供的逻辑器件，其方法及步骤如下：

1. 在“File”菜单中选择“New...”菜单项，出现如图 2-1-4 所示界面，选择“Block Diagram/ Schematic File”，然后点击“OK”按钮，出现图 2-1-5 所示 Block1.bdf 界面。

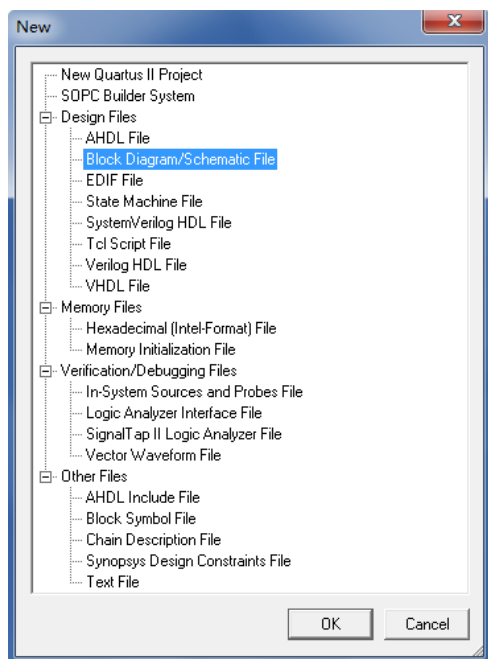


图 2-1-4. 选择建立模块文件界面

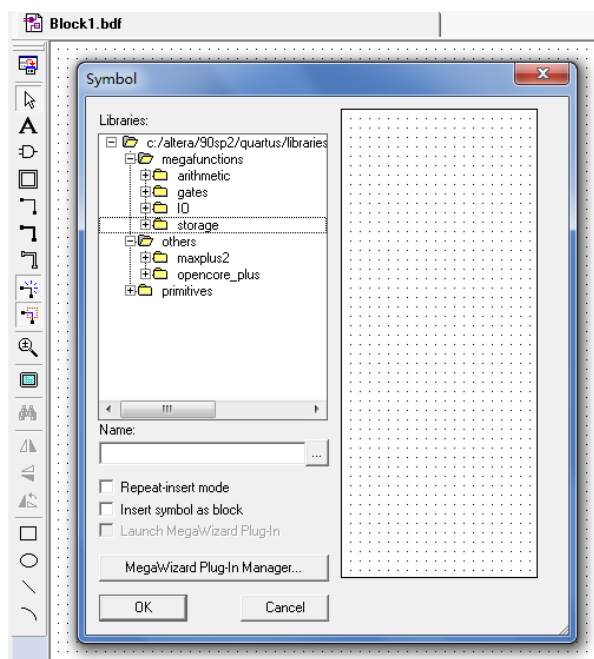


图 2-1-5. 选择库中的宏模块界面

- 鼠标“双击”图 2-1-5 所示 Block1.bdf 界面视图，出现如图中所示的“Symbol”界面，在其左上方的库模块列表中，就可以选择所需的器件模块。
- 在图 2-1-5 所示“Symbol”界面中，选择实验中用到的“megafunctions”下“storage”中的“lpm_rom”或“lpm_ram_dq”模块。只读 ROM 相对简单，以同步 RAM 为例，选择“lpm_ram_dq”后的界面如图 2-1-6 所示，右侧显示了该模块的初步设计功能框图，接下来可以对其特性进行配置。

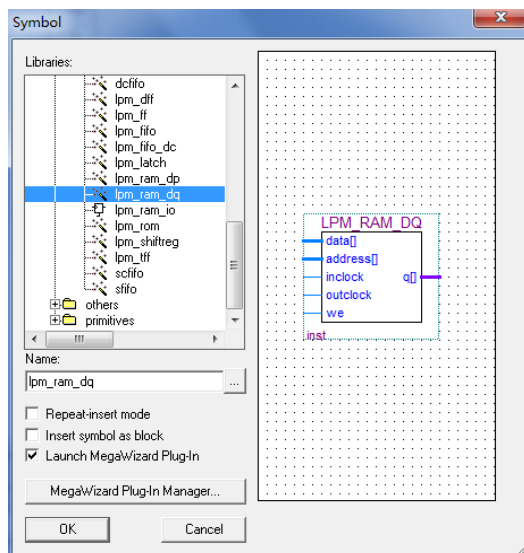


图 2-1-6.选择库中“lpm_ram_dq”宏模块

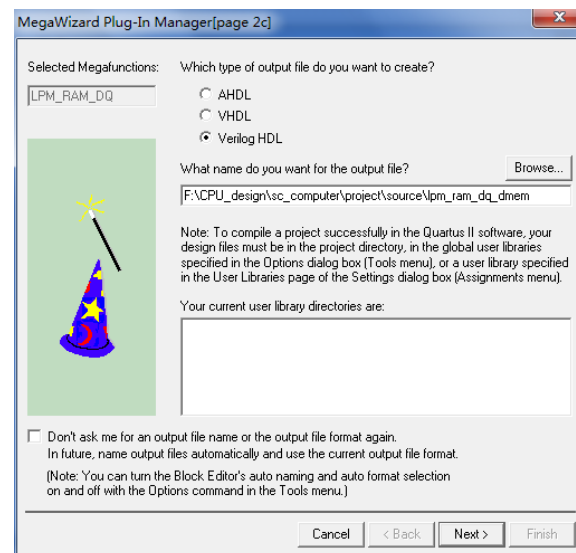


图 2-1-7.选择输出文件形式及其存放位置

- 在图 2-1-6 所示界面，确认左下角“Launch MegaWizard Plug-In”选项被选，即可点击“OK”按钮，进入对该 RAM 的配置过程。
- 在如图 2-1-7 所示的“MegaWizard Plug-In Manager”界面中，选择“Verilog

- HDL”文件输出形式，并指定自己接下来要生成的 .v 设计文件的存放位置及文件名。建议和自己设计的其它源文件放在同一目录下，以方便管理。然后点击“Next”。
- 在接下来的配置过程当中，可按实验中的应用需要，依次进行属性选项的配置。如图 2-1-8 至图 2-1-11 所示，依次设置 RAM 位宽为 32bits，RAM 容量为 32words；为便于代码在不同 FPGA 器件间移植，“memory block type”选择“Auto”；选择单一时钟，即 Input 和 Output 逻辑采用相同的时钟；不选“q’output port”，即 RAM 输出不需要加入寄存器缓冲输出级，否则会需要额外的一个时钟周期后才能输出 RAM 中的数据；指定实验中数据 RAM 的初始化文件“sc_datamem.mif”；最后选择生成输出 .v 模块定义文件，以及器件的工作时序波形文件。
 - “Finish”后生成的“lpm_ram_dq_dmem.v”文件中，就包含了对所建 RAM 模块的定义，在其它模块中就可以例化应用。同学可以打开该自动生成文件进行查看其结构并确认，也只有该“lpm_ram_dq_dmem.v”是工程文件中所必需的。
 - 在配置过程中，可选择“documentation”菜单中“Generate Sample Waveforms”功能，生成当时的器件工作波形图进行功能检查，查看是否是自己需要的工作时序，否则可“<back”后进行修改，直至符合自己要求。
 - 在图 2-1-11 中选择生成的器件波形文件“lpm_ram_dq_dmem_waveforms.html”中，是对所建器件功能时序的详细说明，包含有工作波形图，需要仔细查验，看是否是自己想要的。另外的“lpm_ram_dq_dmem_wave*.jpg”文件，是器件工作波形图。这一步检查很重要。
 - 由同学自行学习建立自己的“指令 ROM”存储器。

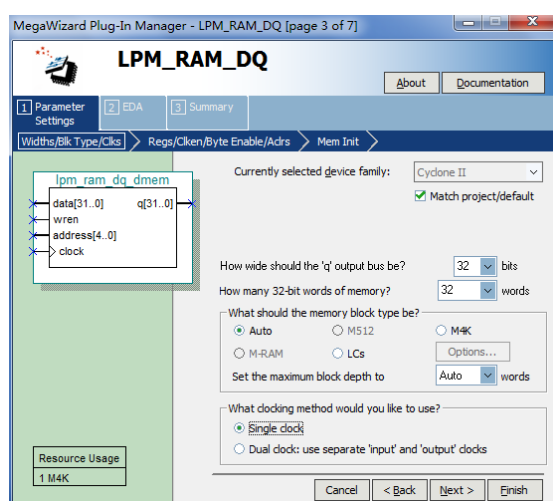


图 2-1-8. 设置 RAM 位宽、容量及时钟

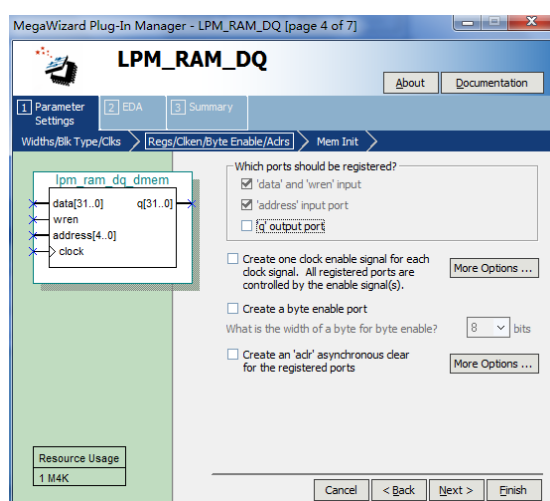


图 2-1-9. RAM 输出级不需要寄存器缓冲结构

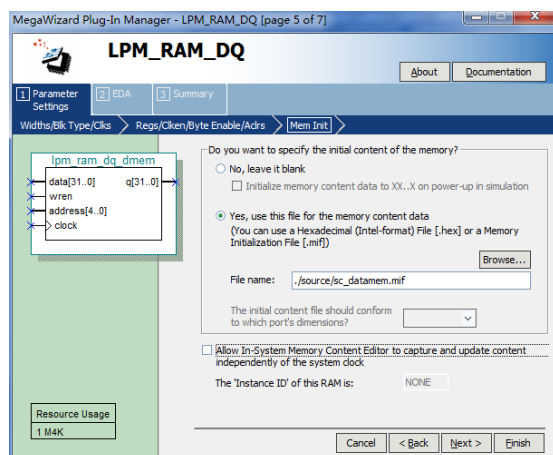


图 2-1-10. 设置 RAM 初始化数据文件

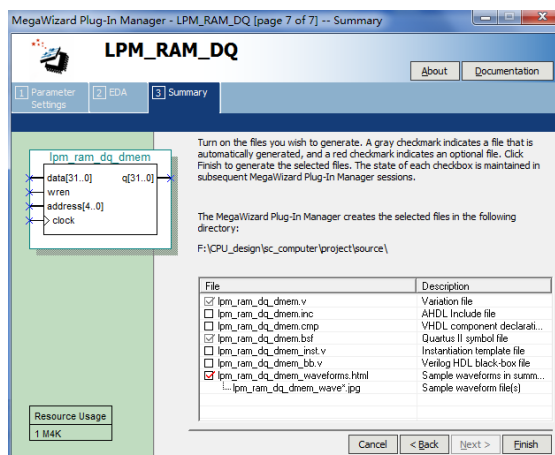


图 2-1-11. 选择输出.v 文件及器件波形图文件

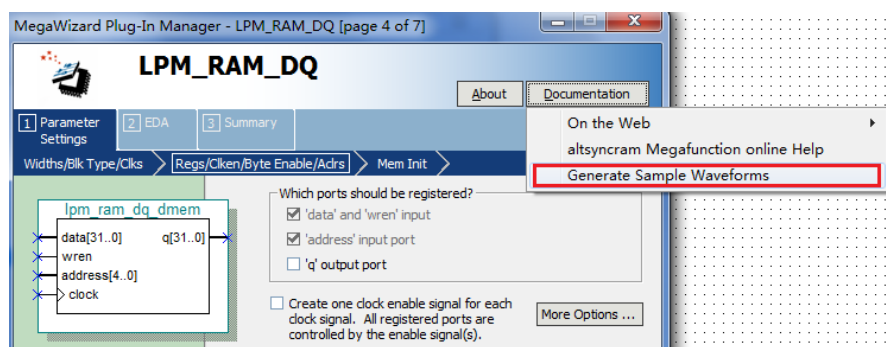


图 2-1-12. 配置过程中可随时生成器件波形文件进行功能检查

【问题 2】 单周期 CPU 设计实验中除了一个基本的 clock 时钟信号外，为什么还设计有一个 2 倍频于 clock 信号、标记为 mem_clk 的时钟信号？

【解答】 这是每个指令周期内，对各逻辑功能部件的工作时间顺序进行控制的需要。

从单周期 CPU 的设计原理上，如果指令 ROM 和数据 RAM 都为异步器件，即只要收到地址就开始送出数据，则在实现中只需要一个 clock 时钟信号控制 PC 的变化、以及整条指令的执行时间（机器周期）就够了。

但在 DE1-SOC 实验板上 Altera 的 Cyclone V 系列 FPGA 器件中，只提供同步 ROM 和同步 RAM 宏模块。在【问题 1】的解答中所建立的同步 ROM 和同步 RAM，其读写时序如图 1-13 和图 1-14 所示。

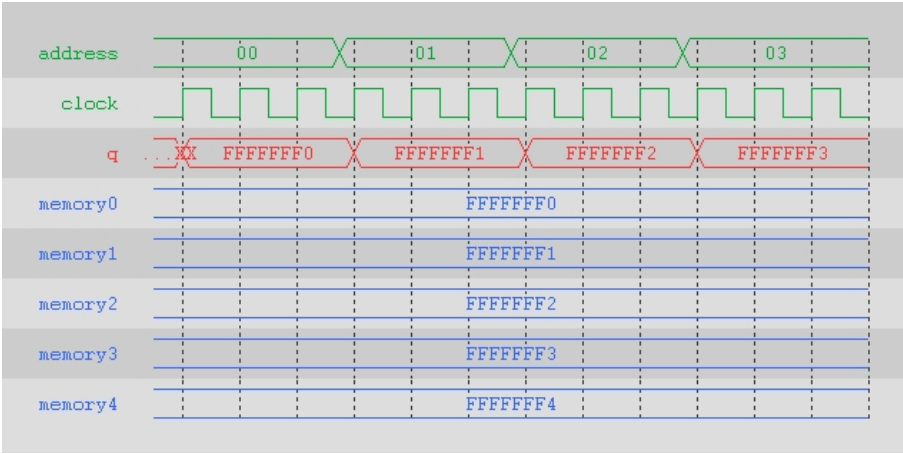


图 2-1-13. 同步 ROM 和同步 RAM 的“读”操作工作时序

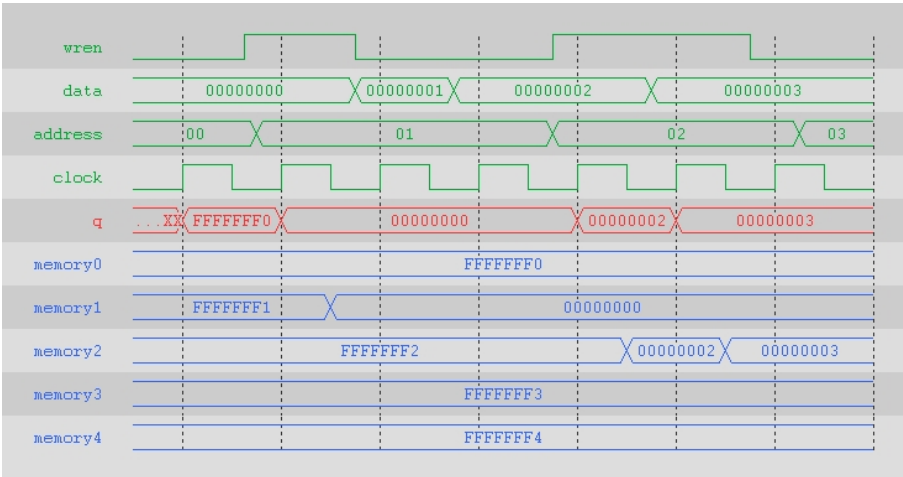


图 2-1-14. 同步 RAM 的“写”操作工作时序

考察图 2-1-13 所示同步读时序，当同步 ROM 或 RAM 接收到数据地址时，不同于异步器件在经过一段组合电路的反应延迟后送出数据，同步器件需要等到同步时钟信号 clock 上升沿时才真正送出数据（这就可以使延迟时间不尽相同的多个器件在输出级达成一致）。

考察图 2-1-14 所示同步写时序，同步 RAM 在接收到地址后，在 wren 信号高有效期间，需要等到同步时钟 clock 上升沿，才开始写动作，并将要写入的新数据马上输出到 q 输出端，即在写时可以同时读输出，满足图 1-13 的读时序，并在同步时钟 clock 的下降沿将数据真正写入到存储器中。

对于单周期 CPU 指令执行的一系列过程（5 个大步骤）：

①取指令：PC 在时钟上沿改变新值，按改变后并稳定的新 PC 值作为指令地址，访问指令 ROM 取出指令；②译码：指令的一部分交由控制器 CU 进行译码，另一部分至寄存器堆取操作数；③执行：ALU 等部件执行相应操作；④访问数据 MEM：读或写数据存储器；⑤回写寄存器：回写结果至目的寄存器。

以上各步骤在逻辑上是顺序执行的，在时间上是有先后顺序的，因此，对于采用有同步信号的指令同步 ROM、数据同步 RAM，在一个 CPU 指令周期内，需要安排更精细的时钟信号来协调它们的顺序工作过程。

为此，实验中设计了 2 路时钟信号，一路为表征机器周期的 clock 时钟信号，另一路为 clock 时钟信号 2 倍频的 mem_clk 时钟信号。事实上，在实现中，clock 是 mem_clk 信号的 2 分频信号，分频比倍频在电路上要容易实现的多。信号波形如图 2-1-15 所示。

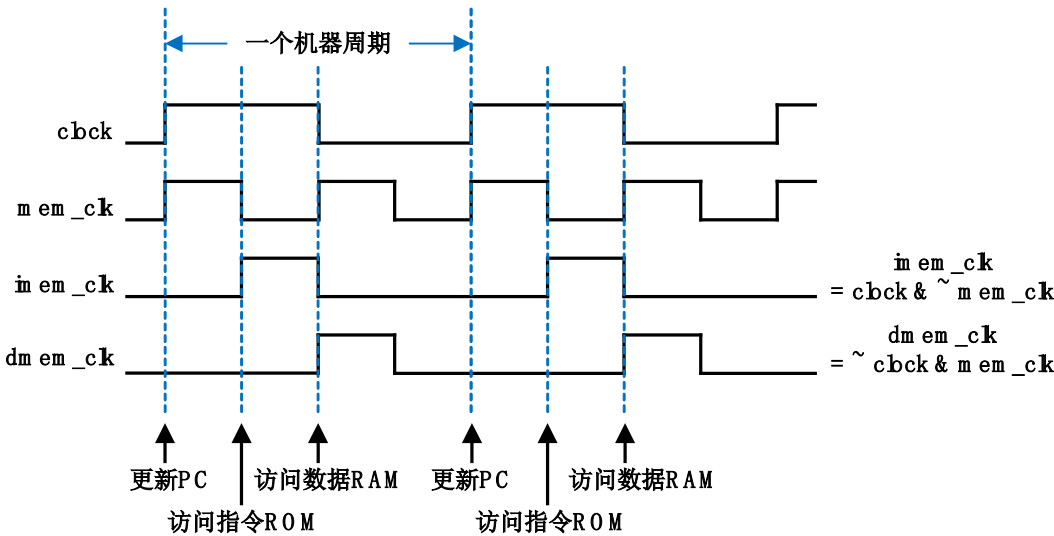


图 2-1-15. 一个机器周期内各执行步骤的执行触发顺序

如图 2-1-15 所示，由输入信号 clock 和 mem_clk 可通过组合逻辑生成 4 个节拍信号，实验中根据时序需要，选取图中标注为 imem_clk、dmem_clk 的两个节拍分别作为指令 ROM 和数据 RAM 的同步时钟。这样，CPU 的工作就在一个机器周期内，有条不紊地顺序执行。各步骤上升沿间的时间间隔，就是留给各阶段组合逻辑的信号传输及延迟时间。

利用机器周期和更高频率（如 4 倍频）信号的组合，可以将一个过程分为更多的节拍（如 8 个节拍），从而安排更多功能部件的协调有序执行。

【问题 3】实验中调试的注意事项

该单周期 CPU 设计实验，提供给同学们大约 90% 的参考代码，其中空出的代码位置，留给同学们自己进行补充。

同学们补全所缺的代码，然后通过 ModelSim 进行仿真调试，验证自己的代码设计。Source 文件夹中，有控制器设计“真值表”的 Excel 表格，供大家参考设计使用。

另一个提供给大家参考的文件，是仿真用的 TestBench 文件，其包含了 I/O 部分，供大家参考，以便修改产生对实验二中不含 I/O 部分的纯 CPU 的仿真调试。

该 TestBench 示例，供同学们参考，以修改生成自己所需的 TestBench 文件。

纯 CPU 部分仿真调试完成后，即可自行按实验指导书中关于添加 IO 部分的方法说明，添加自己的 I/O，仿真调试完成后，烧写到 DE1-SOC 板卡上，并通过自己的汇编语言，设计一个通过板上开关进行输入、板上 LED 数码管进行输出的如加法器（计算器）功能的测试程序，验证自己的所有逻辑。

另外，给大家的示例参考代码中，包含有利用 Quartus II 中 Atera 库所设计的前述同步 ROM 和同步 RAM，因此，在通过 ModelSim 进行仿真时，需要在仿真时，点选菜单 Simulate → Start Simulation...，在“Start Simulation”窗体中的“Libraries”中添加库：C:/altera/13.1/modelsim_ae/alteraerilog/altera_mf，如图 2-1-16 所示，

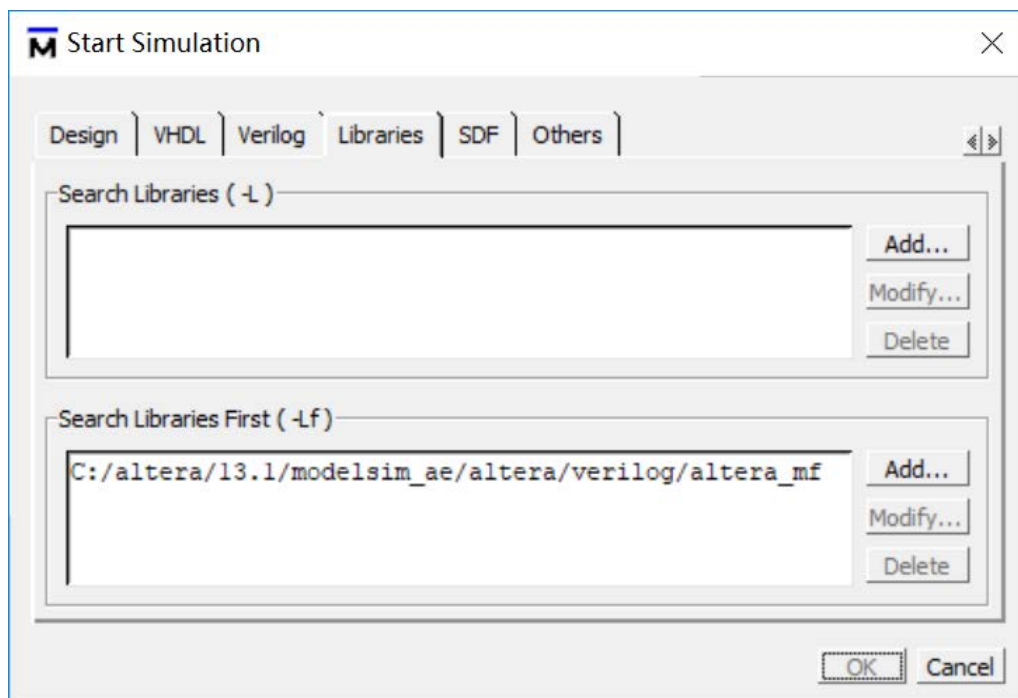


图 2-1-16. 仿真前添加 Altera 器件库

然后在如图 2-1-17 所示的“Start Simulation”窗体中，点选“Design”页面，选择工程中的顶层文件模块，点击 OK，即可开始启动仿真。

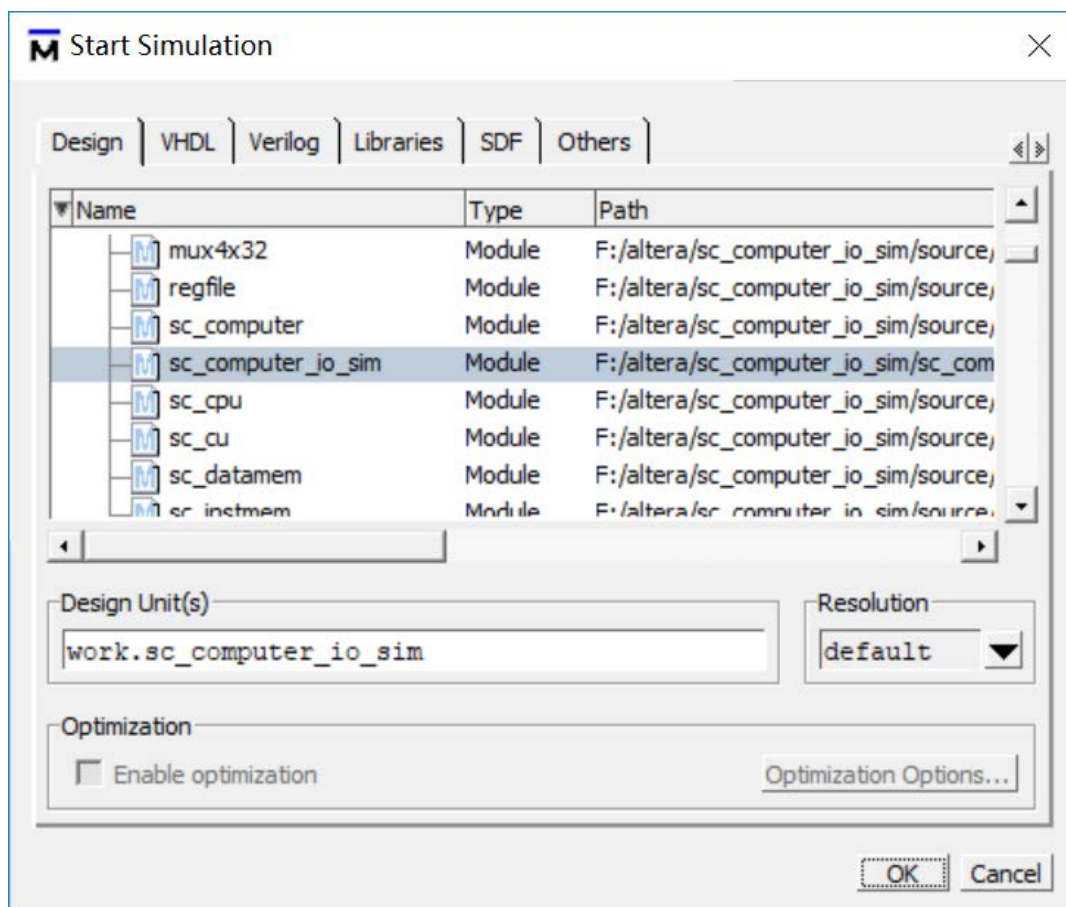


图 2-1-17. 点选顶层模块开始仿真

加入该 Altera 器件库目录后，在 ModelSim 就不会出现在仿真加载时 Altera 的器件找不到的问题了。

2.2 实验二：5 段流水 CPU 设计

2.2.1 实验目的：

1. 理解计算机指令流水线的协调工作原理，初步掌握流水线的设计和实现原理。
2. 深刻理解流水线寄存器在流水线实现中所起的重要作用。
3. 理解和掌握流水段的划分、设计原理及其实现方法原理。
4. 掌握运算器、寄存器堆、存储器、控制器在流水工作方式下，有别于实验一的设计和实现方法。
5. 掌握流水方式下，通过 I/O 端口与外部设备进行信息交互的方法。

2.2.2 实验内容：

1. 采用 Verilog 在 quartus II 中实现基本的具有 20 条 MIPS 指令的 5 段流水 CPU 设计。
2. 利用实验提供的标准测试程序代码，完成仿真测试。
3. 采用 I/O 统一编址方式，即将输入输出的 I/O 地址空间，作为数据存取空间的一部分，实现 CPU 与外部设备的输入输出端口设计。实验中可采用高端地址。
4. 利用设计的 I/O 端口，通过 lw 指令，输入 DE2 实验板上的按键等输入设备信息。即将外部设备状态，读到 CPU 内部寄存器。
5. 利用设计的 I/O 端口，通过 sw 指令，输出对 DE2 实验板上的 LED 灯等输出设备的控制信号（或数据信息）。即将对外部设备的控制数据，从 CPU 内部的寄存器，写入到外部设备的相应控制寄存器（或可直接连接至外部设备的控制输入信号）。
6. 利用自己编写的程序代码，在自己设计的 CPU 上，实现对板载输入开关或按键的状态输入，并将判别或处理结果，利用板载 LED 灯或 7 段 LED 数码管显示出来。
7. 例如，将一路 4bit 二进制输入与另一路 4bit 二进制输入相加，利用两组分别 2 个 LED 数码管以 10 进制形式显示“被加数”和“加数”，另外一组 LED 数码管以 10 进制形式显示“和”等。（具体任务形式不做严格规定，同学可自由创意）。
8. 在实现 MIPS 基本 20 条指令的基础上，实现 Y86 相应的基本指令。
9. 在实验报告中，汇报自己的设计思想和方法；并以汇编语言的形式，提供以上两种指令集（MIPS 和 Y86）应用功能的程序设计代码，并提供程序主要

流程图。

2.2.3 预习内容：

1. 实验前仔细阅读 DE1-SOC User Manual 及相关用户应用数据手册，学习并掌握其板载相关资源的工作原理、连接方式、和应用注意事项。
2. 根据课程所讲 5 段流水 CPU 设计原理，提前设计并仿真实现相关设计代码。

2.2.4 实验器材：

Intel/Altera-DE1-SOC 实验板套件	1 套
万用表	1 台
示波器	1 台

2.2.5 实验参考：

1. 实验设计原理参考课程教学相关内容及有关实验补充材料。
2. 实验设计的顶层主要代码模块，分别是 5 个流水段的 module、以及五级流水段之间的 4 个流水线寄存器 module，外加 1 个程序计数器 module（也可以当作为最前面一级流水段的输入流水线寄存器），共计 10 个 module。
3. 每一个 module 的功能，参考课程 5 级流水线的设计原理，即可确定并进行设计。
4. 实验中的顶层文件结构可参考如下所示代码进行设计：（仅用于参考方法，不限定同学自己的设计风格和实现方法）

顶层代码：

```
module pipelined_computer(resetn,clock,mem_clock, pc,inst,ealu,malu,walu);
//定义顶层模块 pipelined_computer，作为工程文件的顶层入口，如图 1-1 建立工程时指定。
    input          resetn, clock, mem_clock;
//定义整个计算机 module 和外界交互的输入信号，包括复位信号 resetn、时钟信号 clock、
//以及一个和 clock 同频率但反相的 mem_clock 信号。mem_clock 用于指令同步 ROM 和
//数据同步 RAM 使用，其波形需要有别于实验一。
//这些信号可以用作仿真验证时的输出观察信号。
    output [31:0] pc,inst,ealu,malu,walu;
//模块用于仿真输出的观察信号。缺省为 wire 型。
    wire [31:0] bpc,jpc,npc,pc4,ins, inst;
//模块间互联传递数据或控制信息的信号线,均为 32 位宽信号。IF 取指令阶段。
    wire [31:0] dpc4,da,db,dim;
//模块间互联传递数据或控制信息的信号线,均为 32 位宽信号。ID 指令译码阶段。
    wire [31:0] epc4,ea,eb,eimm;
```

```

//模块间互联传递数据或控制信息的信号线,均为 32 位宽信号。EXE 指令运算阶段。
    wire [31:0] mb,mmo;
//模块间互联传递数据或控制信息的信号线,均为 32 位宽信号。MEM 访问数据阶段。
    wire [31:0] wmo,wdi;
//模块间互联传递数据或控制信息的信号线,均为 32 位宽信号。WB 回写寄存器阶段。
    wire [4:0] drn,ern0,ern,mrn,wrn;
//模块间互联,通过流水线寄存器传递结果寄存器号的信号线,寄存器号(32个)为 5bit。
    wire [3:0] daluc,ealuc;
//ID 阶段向 EXE 阶段通过流水线寄存器传递的 aluc 控制信号, 4bit。
    wire [1:0] pcsource;
//CU 模块向 IF 阶段模块传递的 PC 选择信号, 2bit。
    wire wpcir;
// CU 模块发出的控制流水线停顿的控制信号,使 PC 和 IF/ID 流水线寄存器保持不变。
    wire dwreg,dm2reg,dwmem,daluimm,dshift,djal; // id stage
// ID 阶段产生,需往后续流水级传播的信号。
    wire ewreg,em2reg,ewmem,ealuimm,eshift,ejal; // exe stage
//来自于 ID/EXE 流水线寄存器, EXE 阶段使用,或需要往后续流水级传播的信号。
    wire mwreg,mm2reg,mwmem; // mem stage
//来自于 EXE/MEM 流水线寄存器, MEM 阶段使用,或需要往后续流水级传播的信号。
    wire wwreg,wm2reg; // wb stage
//来自于 MEM/WB 流水线寄存器, WB 阶段使用的信号。

    pipepc prog_cnt ( npc,wpcir,clock,resetn,pc );
//程序计数器模块,是最前面一级 IF 流水段的输入。
    pipeif if_stage ( pcsource,pc,bpc,da,jpc,npc,pc4,ins,mem_clock ); // IF stage
//IF 取指令模块,注意其中包含的指令同步 ROM 存储器的同步信号,
//即输入给该模块的 mem_clock 信号,模块内定义为 rom_clk。// 注意 mem_clock。
//实验中可采用系统 clock 的反相信号作为 mem_clock (亦即 rom_clock),
//即留给信号半个节拍的传输时间。
    pipeir inst_reg ( pc4,ins,wpcir,clock,resetn,dpc4,inst ); // IF/ID 流水线寄存器
//IF/ID 流水线寄存器模块,起承接 IF 阶段和 ID 阶段的流水任务。
//在 clock 上升沿时,将 IF 阶段需传递给 ID 阶段的信息,锁存在 IF/ID 流水线寄存器
//中,并呈现在 ID 阶段。
    pipeid id_stage ( mwreg,mrn,ern,ewreg,em2reg,mm2reg,dpc4,inst,
                    wrn,wdi,ealu,malu,mmo,wwreg,clock,resetn,
                    bpc,jpc,pcsource,wpcir,dwreg,dm2reg,dwmem,daluc,
                    daluimm,da,db,dimm,drn,dshift,djal ); // ID stage
//ID 指令译码模块。注意其中包含控制器 CU、寄存器堆、及多个多路器等。
//其中的寄存器堆,会在系统 clock 的下沿进行寄存器写入,也就是给信号从 WB 阶段
//传输过来留有半个 clock 的延迟时间,亦即确保信号稳定。
//该阶段 CU 产生的、要传播到流水线后级的信号较多。
    pipedereg de_reg ( dwreg,dm2reg,dwmem,daluc,daluimm,da,db,dimm,drn,dshift,
                    djal,dpc4,clock,resetn,ewreg,em2reg,ewmem,ealuc,ealuimm,
                    ea,eb,eimm,ern0,eshift,ejal,epc4 ); // ID/EXE 流水线寄存器
//ID/EXE 流水线寄存器模块,起承接 ID 阶段和 EXE 阶段的流水任务。
//在 clock 上升沿时,将 ID 阶段需传递给 EXE 阶段的信息,锁存在 ID/EXE 流水线
//寄存器中,并呈现在 EXE 阶段。

    pipeexe exe_stage ( ealuc,ealuimm,ea,eb,eimm,eshift,ern0,epc4,ejal,ern,ealu ); // EXE stage

```

```

//EXE 运算模块。其中包含 ALU 及多个多路器等。
pipeemreg em_reg ( ewreg,em2reg,ewmem,ealu,eb,ern,clock,resetn,
                    mwreg,mm2reg,mwmem,malu,mb,mrn); // EXE/MEM 流水线寄存器
//EXE/MEM 流水线寄存器模块，起承接 EXE 阶段和 MEM 阶段的流水任务。
//在 clock 上升沿时，将 EXE 阶段需传递给 MEM 阶段的信息，锁存在 EXE/MEM
//流水线寄存器中，并呈现在 MEM 阶段。
pipemem mem_stage ( mwmem,malu,mb,clock,mem_clock,mmo ); // MEM stage
//MEM 数据存取模块。其中包含对数据同步 RAM 的读写访问。// 注意 mem_clock。
//输入给该同步 RAM 的 mem_clock 信号，模块内定义为 ram_clk。
//实验中可采用系统 clock 的反相信号作为 mem_clock 信号（亦即 ram_clk），
//即留给信号半个节拍的传输时间，然后在 mem_clock 上沿时，读输出、或写输入。

pipemwreg mw_reg ( mwreg,mm2reg,mmo,malu,mrn,clock,resetn,
                    wwreg,wm2reg,wmo,walu,wrn); // MEM/WB 流水线寄存器
//MEM/WB 流水线寄存器模块，起承接 MEM 阶段和 WB 阶段的流水任务。
//在 clock 上升沿时，将 MEM 阶段需传递给 WB 阶段的信息，锁存在 MEM/WB
//流水线寄存器中，并呈现在 WB 阶段。
mux2x32 wb_stage ( walu,wmo,wm2reg,wdi ); // WB stage
//WB 写回阶段模块。事实上，从设计原理图上可以看出，该阶段的逻辑功能部件只
//包含一个多路器，所以可以仅用一个多路器的实例即可实现该部分。
//当然，如果专门写一个完整的模块也是很好的。
endmodule

```

5. 这样，以上的 10 个模块（流水段模块+各段之间的流水线寄存器模块）在计算机系统 clock 的同步协调触发下，就会将指令在 5 段流水线中顺序流水执行。
6. 实验二给同学提供设计顶层代码，实验一的大部分代码可修改后使用，设计完成后，尽快掌握和精通流水线的设计原理和实现方法。并能触类旁通地体会和理解对其它算法逻辑进行流水处理的设计和实现方法。
7. 实验代码的工程文件 pipelined_computer.qpf 所包含的相关源代码文件如图 2-2-1 所示，图中右侧为仿真测试输入 pipelined_computer_test_wave_01.vwf 的输入波形。注意 3 个输入信号 resetn、clock、mem_clock 的时序关系。为观察直观，其它的输出观测信号 pc、ins、inst、ealu、malu、walu 设置为“uninitialized”状态。
8. 图 2-2-2 为采用测试输入 sc_computer_test_wave_01.vwf 运行实验标准测试程序后，流水线的仿真运行输出。
9. 同学需独立自主地采用统一编址的 I/O 端口扩展方法，设计自己针对 DE1-SOC 板载外围设备进行控制接口的控制寄存器，即与外部设备进行互联的端口控制寄存器。**提示：可在 pipemem.v 模块文件中，通过对输入的 lw 或 sw 指令的地址的判断，实现对数据 RAM 和 IO 控制寄存器组的区分、和分别控制。**

10. 利用上述实现的 I/O 功能，同学即可利用自己编写的应用程序，在自己设计的 5 级流水 CPU 上完成实验内容第 6、7 项所要求的内容。

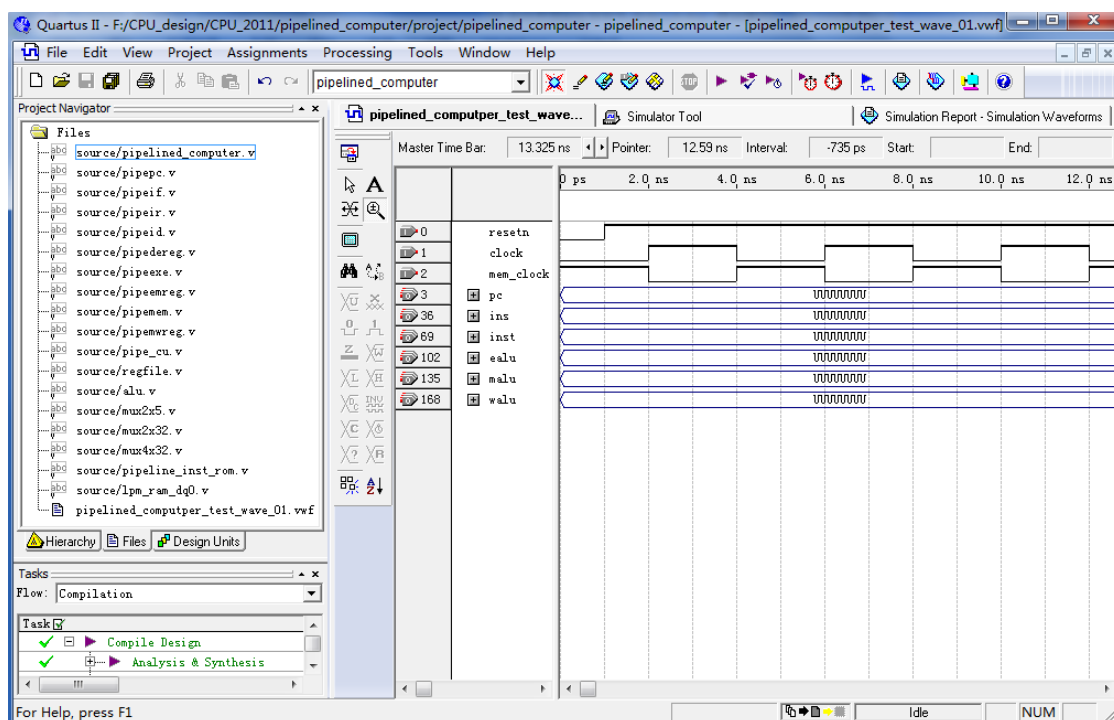


图 2-2-1. 工程文件所包含的相关文件及仿真运行测试输入文件波形

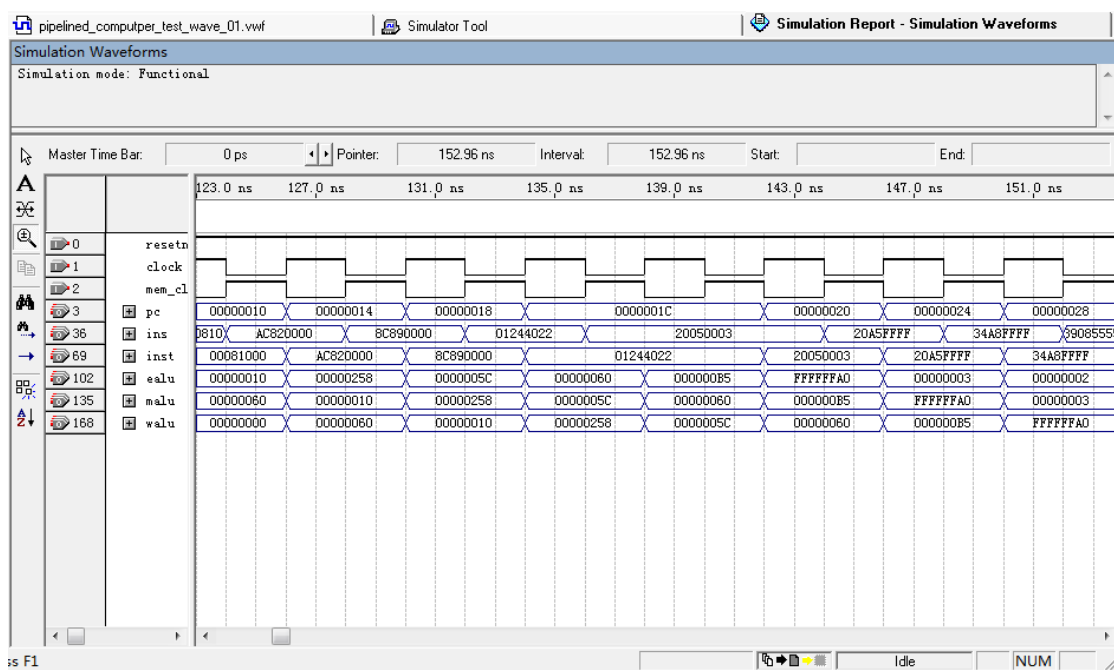


图 2-2-2. 标准测试程序的仿真运行输出波形

2.3 实验三：外部 I/O 及接口扩展实验

2.3.1 实验目的：

1. 理解计算机的外部 I/O 扩展方法原理。
2. 理解外部 I/O 总线的设计原理。
3. 理解 I/O 地址空间的设计方法，掌握 I/O 端口的设计方法。
4. 会通过设计 I/O 端口与外部设备进行信息交互。

2.3.2 实验内容：

1. 在实验二实现的类 MIPS 指令系统的 5 段流水 CPU 设计基础上，采用 I/O 地址和主存统一编址的方式，即将输入输出的 I/O 地址空间，作为主存数据存取空间的一部分，实现 CPU 与外部设备的输入输出端口设计。实验中可采用高端地址。
2. 利用设计的 I/O 端口，通过 lw 指令，输入 DE2 实验板上的按键等输入设备信息。即将外部设备的状态或数据输入，读入到 CPU 内部寄存器。
3. 利用设计的 I/O 端口，通过 sw 指令，输出对 DE2 实验板上的 LED 灯等输出设备的控制信号（或数据信息）。即将对外部设备的控制数据，从 CPU 内部的寄存器，写入到外部设备的相应控制寄存器（该控制寄存器输出，可直接连接输出至外部设备，作为对外部设备的控制输入信号）。
4. 能够利用自己编写的程序代码，在自己设计的 CPU 上，利用 DE1-SOC 板载资源，设计实现一个简单的计算器。
5. 利用板载的 VGA 接口资源，设计显示缓存 Framebuffer 存储器、及相应的显示控制逻辑，实现计算结果或其它内容在 VGA 接口显示器上的显示。（扩展内容）
6. 也可以基于板载资源，进行其它多种接口控制器（如 RS232 串行接口、USB 接口、以太网接口等）通过 I/O 总线的互联控制。（扩展内容）
7. 在实验报告中，汇报自己的设计思想和方法；并以汇编语言的形式，提供以上应用功能的程序设计代码，并提供程序主要流程图。

2.3.3 预习内容：

1. 仔细阅读 Altera-DE1-SOC User Manual 相关章节、及其它相关器件应用数据手册，学习并掌握其板载相关资源的工作原理、连接方式、和应用注意事项。

2. 重点掌握按键输入、LED 显示输出部分的工作原理和连接方式。
3. 进行 VGA 显示扩展，需重点掌握 Altera-DE1-SOC User Manual 中有关板载 VGA 控制器原理和控制电路的部分章节，或其它相关接口控制器章节等。

2.3.4 实验器材：

Intel/Altera-DE1-SOC 实验板套件	1 套
数字万用表	1 台
示波器	1 台

2.3.5 实验参考：

2.3.5.1 I/O 端口扩展原理

计算机的 I/O 端口，即和外部设备进行信号交互的 Input/Output 操作地址，有两种典型的设计方法：

一种是采用专门的输入输出指令，如 x86 的 In 指令和 Out 指令，这种方式有自己独立于内存访问地址空间的单独的 I/O 地址空间。

另一种是将 I/O 地址空间设计为内存地址空间的一部分，即 I/O 地址和内存地址统一编址，CPU 在访问内存 MEM 和 I/O 端口时，采用相同的指令，区分是访问 MEM 还是 I/O 端口，由具体的硬件电路通过对它们不同地址（各有自己的范围）的识别进行区分。

采用上述第二种将 I/O 地址和内存地址统一编址的方法，对于课程实验中 RISC 风格的类 MIPS 指令系统，对 I/O 端口的访问（读：输入来自于外部信号；写：输出到外部的信号），采用同访问 MEM 一样的 Lw 指令和 Sw 指令，由硬件通过对地址的识别区分，实现对 MEM 访问和 I/O 访问的区分。

如实验一指导书中的提示：“提示：可在 `sc_datamem.v` 模块文件中，通过对输入的 lw 或 sw 指令的地址的判断，实现对数据 RAM 和 IO 控制寄存器组的区分、和分别控制。” `sc_datamem.v` 的参考代码、及其实现原理图如下图 3-1 及随后的源码所示。

该参考示例中，利用 `address[7]`，来区分是访问 RAM 还是 I/O。

对于实验二的 5 级流水线 CPU，可参考以上 `sc_datamem.v` 模块示例代码的设计方法，进行相应的输入和输出信号等的对应更改及相关调整后，采用类似原理设计 `pipemem.v` 模块代码。

(1) I/O 端口扩展原理图解

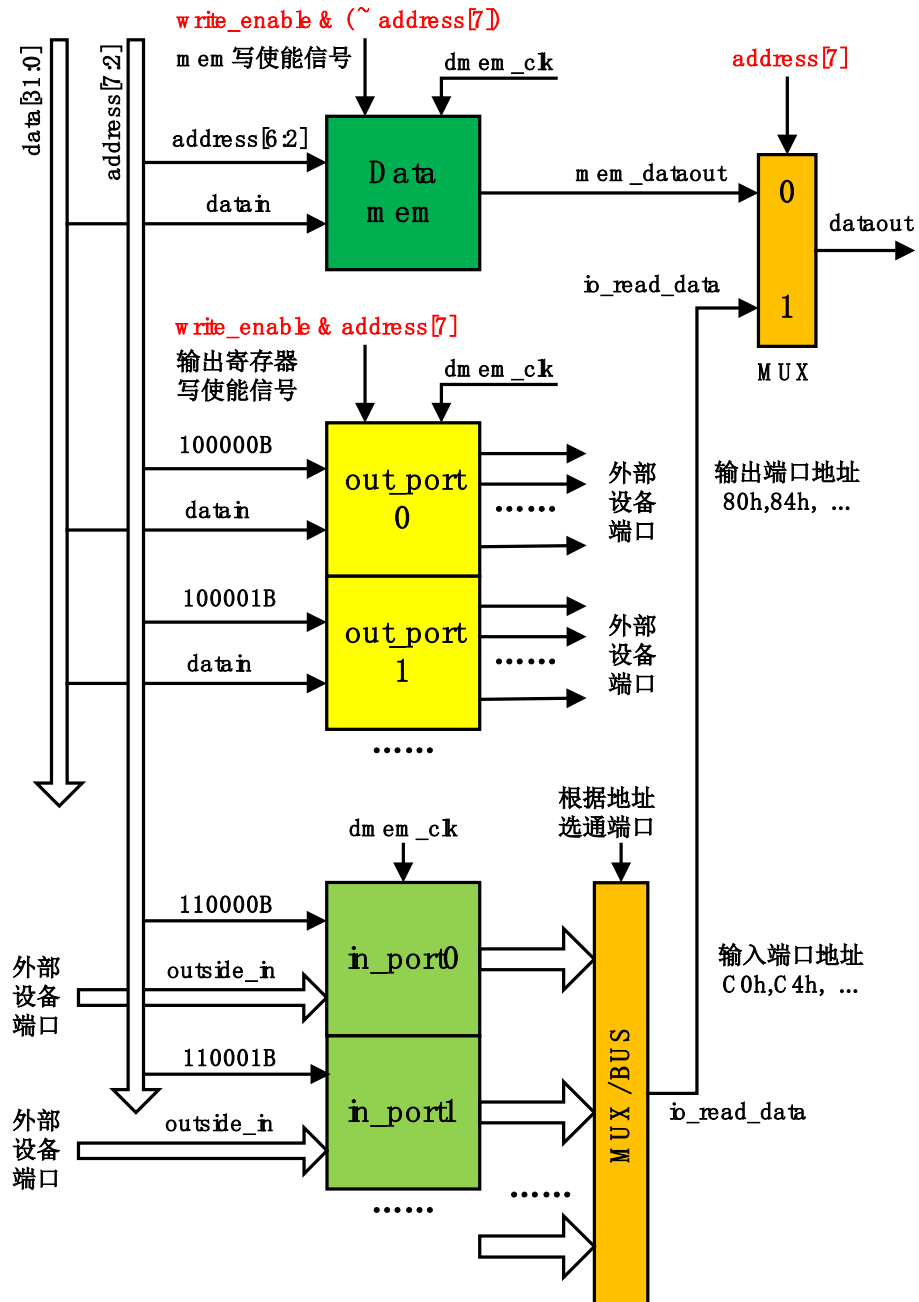


图 2-3-1. 统一编址方式 I/O 端口扩展原理

(2) sc_datamem.v 模块参考代码：

```
module sc_datamem (addr,datain,dataout,we,clock,mem_clk,dmem_clk,clrn,
                  out_port0,out_port1,in_port0,in_port1,mem_dataout,io_read_data);

    input  [31:0]    addr;
    input  [31:0]    datain;
    input          we, clock,mem_clk,clrn;
    input  [31:0]    in_port0,in_port1;

    output [31:0]    dataout;
    output          dmem_clk;
    output [31:0]    out_port0,out_port1;
    output [31:0]    mem_dataout;
    output [31:0]    io_read_data;

    wire [31:0]      dataout;
    wire             dmem_clk;

    wire             write_enable;
    wire             wrire_datamem_enable;
    wire [31:0]      mem_dataout;

    assign           dmem_clk = mem_clk & ( ~ clock) ; //注意
    assign           write_enable = we & ~clock; //注意
    assign           write_datamem_enable = write_enable & ( ~ addr[7]); //注意
    assign           write_io_output_reg_enable = write_enable & ( addr[7]); //注意

    mux2x32    mem_io_dataout_mux(mem_dataout,io_read_data,addr[7],dataout);
// module mux2x32 (a0,a1,s,y);

// when address[7]=0, means the access is to the datamem.
// that is, the address space of datamem is from 000000 to 011111 word(4 bytes)

    lpm_ram_dq_dram    dram(addr[6:2],dmem_clk,datain,write_datamem_enable,mem_dataout );

// when address[7]=1, means the access is to the I/O space.
// that is, the address space of I/O is from 100000 to 111111 word(4 bytes)

    io_output_reg    io_output_regx2 (addr,datain,write_io_output_reg_enable,
                                      dmem_clk,clrn,out_port0,out_port1);
// module io_output_reg (addr,datain,write_io_enable,io_clk,clrn,out_port0,out_port1 );

    io_input_reg    io_input_regx2(addr,dmem_clk,io_read_data,in_port0,in_port1);
// module io_input_reg (addr,io_clk,io_read_data,in_port0,in_port1);

endmodule
```

(3) io_output_reg.v 模块参考代码:

```
module io_output_reg (addr,datain,write_io_enable,io_clk,clrn,out_port0,out_port1 );

    input  [31:0]  addr,datain;
    input                write_io_enable,io_clk;
    input                clrn;
                        //reset signal. if necessary,can use this signal to reset the output to 0.
    output [31:0]  out_port0,out_port1;

    reg    [31:0]  out_port0;    // output port0
    reg    [31:0]  out_port1;    // output port1

    always @(posedge io_clk or negedge clrn)
    begin
        if (clrn == 0)
            begin
                // reset
                out_port0 <=0;
                out_port1 <=0;    // reset all the output port to 0.
            end
        else
            begin
                if (write_io_enable == 1)
                    case (addr[7:2])
                        6'b100000: out_port0 <= datain;    // 80h
                        6'b100001: out_port1 <= datain;    // 84h
                        // more ports, 可根据需要设计更多的输出端口。
                    endcase
            end
        end
    end

endmodule
```

(4) io_input_reg.v 模块参考代码:

```
module io_input_reg (addr,io_clk,io_read_data,in_port0,in_port1);

    input  [31:0]  addr;
    input                io_clk;
    input  [31:0]  in_port0,in_port1;
    output [31:0]  io_read_data;

    reg    [31:0]  in_reg0;    // input port0
    reg    [31:0]  in_reg1;    // input port1

    io_input_mux    io_imput_mux2x32(in_reg0,in_reg1,addr[7:2],io_read_data);

    always @(posedge io_clk)
```

```

begin
    in_reg0 <= in_port0;    // 输入端口在 io_clk 上升沿时进行数据锁存
    in_reg1 <= in_port1;    // 输入端口在 io_clk 上升沿时进行数据锁存

// more ports, 可根据需要设计更多的输入端口。

end
endmodule

module io_input_mux(a0,a1,sel_addr,y);
    input    [31:0]    a0,a1;
    input    [ 5:0]    sel_addr;
    output   [31:0]    y;
    reg      [31:0]    y;

    always @ *
    case (sel_addr)

        6'b110000: y = a0;
        6'b110001: y = a1;

// more ports, 可根据需要设计更多的端口。

    endcase
endmodule

```

(5) 针对 I/O 端口的一段测试例程代码：(sc_instmem_02.mif)

```

DEPTH = 64; % Memory depth and width are required %
WIDTH = 32; % Enter a decimal number %
ADDRESS_RADIX = HEX; % Address and value radices are optional %
DATA_RADIX = HEX; % Enter BIN, DEC, HEX, or OCT; unless %
% otherwise specified, radices = HEX %
CONTENT
BEGIN

0 : 20010050; % (00) main:    addi $1, $0, 01010000b    # address 50h        %
1 : 20020080; % (04)          addi $2, $0, 10000000b    # address 80h        %
2 : 20030084; % (08)          addi $3, $0, 10000100b    # address 84h        %
3 : 200400c0; % (0c)          addi $4, $0, 11000000b    # address c0h        %
4 : 200500c4; % (10)          addi $5, $0, 11000100b    # address c4h        %
5 : 20060055; % (14)          addi $6, $0, 01010101b    # data    55h        %
6 : 200700aa; % (18)          addi $7, $0, 10101010b    # data    aah        %
7 : 200a0000; % (1c) loop:    addi $10,$0, 0            # r10 = 0            %
8 : 200b0000; % (20)          addi $11,$0, 0            # r11 = 0            %
9 : 8c2c0000; % (24)          lw   $12,0($1)            # load data[50h]     %
A : ac260000; % (28)          sw   $6, 0($1)            # store 55h to [50]  %
B : 8c2c0000; % (2c)          lw   $12,0($1)            # load data[50h]     %
C : ac270000; % (30)          sw   $7, 0($1)            # store aah to [50]  %
D : ac460000; % (34)          sw   $6, 0($2)            # output 55h to [80h] %
E : ac660000; % (38)          sw   $6, 0($3)            # output 55h to [84h] %
F : ac470000; % (3c)          sw   $7, 0($2)            # output aah to [80h] %
10 : ac670000; % (40)         sw   $7, 0($3)            # output aah to [84h] %
11 : 8c8a0000; % (44)         lw   $10,0($4)            # input data from [c0h] %
12 : 8cab0000; % (48)         lw   $11,0($5)            # input data from [c4h] %
13 : 8c8a0000; % (4c)         lw   $10,0($4)            # input data from [c0h]* %
14 : 8cab0000; % (50)         lw   $11,0($5)            # input data from [c4h]* %
15 : 214a0000; % (54)         addi $10,$10,0            # just check $10     %
16 : 216b0000; % (58)         addi $11,$11,0            # just check $11     %
17 : 08000007; % (5c)         j     loop                #                    %
loop                                %

END ;

```

(6) sc_instmem_02.mif 例程代码的仿真执行结果：

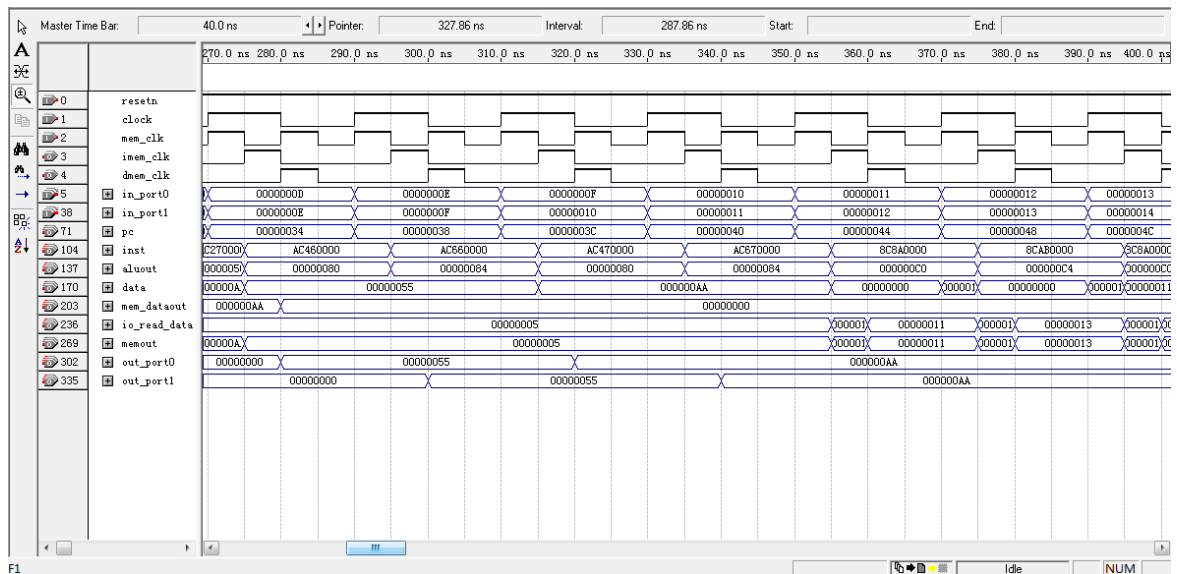
 


图 2-3-2. 例程代码的仿真执行结果

2.3.5.2 I/O 端口设计和使用说明

外部设备，如显示器、打印机、键盘、鼠标、以太网等，都是通过相应的各种“接口”和计算机进行连接的，如 VGA 接口、USB 接口、RS232 串行接口、以太网接口、modem 调制解调器等。“接口”是设备和计算机 I/O 总线之间的连接和控制部件，本质上是挂在 I/O 总线上的一种通信控制器。

接口的工作原理示意图如图 2-3-3 所示。CPU 通过 I/O 总线和接口控制器内的若干寄存器进行数据交换，这些寄存器有两类，相对于 CPU，一种是作为 CPU 的输入端口，一种是作为 CPU 的输出端口。这些寄存器按照其功能，可以分为数据寄存器和控制寄存器，数据寄存器里缓冲的是接口通讯线路上真正传输的数据，控制寄存器中放置的是对“通讯电路控制逻辑”的控制数据（或称控制信号），起配置通讯线路数据传输协议（或电信号格式）的作用。

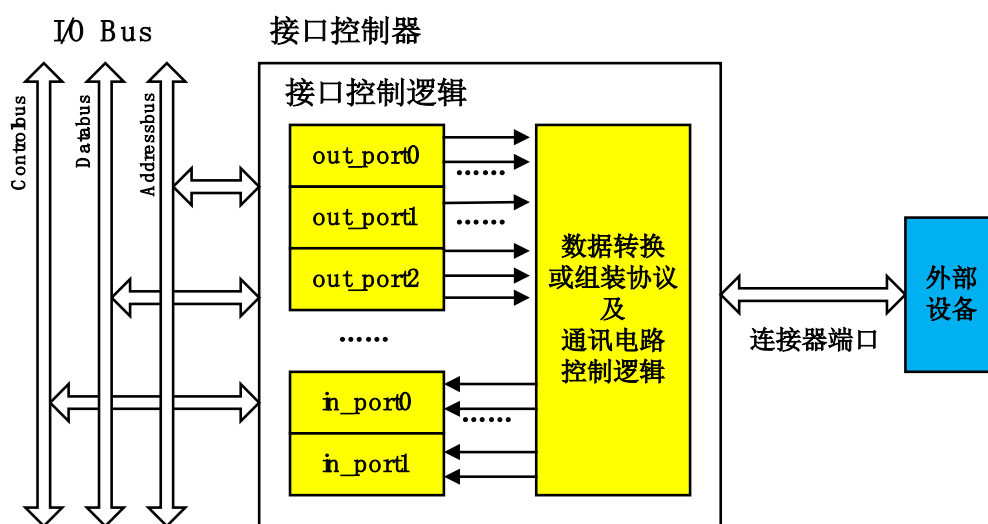


图 2-3-3. 接口控制器原理

接口对于 CPU 可见的是一组输入输出端口寄存器，CPU 也是通过对这一组端口寄存器的“读”和“写”，达到控制“接口”、以及和“接口”交互数据的功能，亦即达到和外设进行交互的功能。

实验中，可通过设计相应的 I/O 端口和相应的接口控制逻辑，达到和多种外设利用其“接口”进行交互的目的。具体设计参考相应的 DE1-SOC 板载接口部件说明和设计文档。

附录 A

附录 A：ModelSim-Altera 10.1d 使用方法简介

软件：ModelSim-Altera 10.1d（Quartus II 13.1）

Quartus II 仿真软件支持所有目前流行的 EDA（Electronic design automation）工具进行 FPGA 设计，可以通过命令行和工具命令语言 Tcl（Tool command language，一种脚本语言）脚本与第三方 EDA 工具进行无缝连接，也可以通过网表文件，单独调用第三方综合、仿真与调试工具。

A.1 ModelSim 仿真工具简介

ModelSim 仿真工具由 Mentor Graphics, Inc 公司开发，它支持 Verilog HDL、VHDL 以及它们的混合仿真，它可以将整个代码分步执行，使设计者直接看到代码下一步要执行的语句，而且在代码执行的任何步骤、任何时刻都可以查看任意变量的当前值，可以在 Dataflow 窗口查看某一单元或模块的输入、输出的连续变化等，比 Quartus II 9.0 及以前版本中自带的仿真器功能强大得多，是目前业界最通用的仿真器之一。

ModelSim 有多种版本，Mentor 公司专门为 Actel、Atmel、Altera、Xilinx 以及 Lattice 等 FPGA 厂商量身设计的工具均是其 OEM 版本，为 Altera 提供的定制版本是 ModelSim-Altera Edition。

ModelSim 具备强大的模拟仿真功能，在设计、编译、仿真、测试、调试开发过程中有一整套工具供设计者使用，操作灵活，可以通过菜单、快捷键和命令行的方式进行工作。ModelSim 的窗口管理界面让用户使用起来很方便，它能很好地与操作系统环境协调工作。ModelSim 的一个很显著的特点就是它具备命令行的操作方式，类似于一个 Shell，有很多操作指令供用户使用，给人的感觉就像是工作在 Unix/Linux 环境下。这种命令行操作方式是基于 Tcl/Tk 脚本语言的，其功能相当强大，这需要在以后的实际应用中逐渐体会。

ModelSim 的功能侧重于编译、仿真，不能指定编译的器件，不具有编程下载能力，不像 Quartus II 软件可以在编译前选择器件。ModelSim 在时序仿真时无法编辑输入波形（但可以根据仿真需要实时设置输入信号的状态），一般通过编写测试台（Testbench）程序来完成初始化和模块输入，或者通过外部宏文件提供激励。

ModelSim 还具有分析代码的能力，可以看出不同的代码段消耗资源的情况，从而可以对代码进行改善，以提高其效率。

A.2 利用 ModelSim 进行设计仿真

可以直接利用 ModelSim 软件进行设计仿真。以下通过一个简单的设计实例，进行使用方法简介。

2.1 开始

设计完成后，按以下步骤使用 ModelSim 进行仿真。

该示例中，设计了一个具有“跑马灯”效果的 leds.v 实验文件，即若干个 LED 灯的顺序点亮控制，具体功能可参考随后的 leds.v 文件。

为测试 leds.v 逻辑的设计正确性，在烧录到 FPGA 之前，可通过 ModelSim 进行仿真测试以验证设计逻辑的正确性，通过仿真进行调试查错的效率相对较高。

仿真测试的基本过程，简单说就是将待测的设计，在 TestBench 文件中实例化为一个待测的实例化器件，通过若干初始化语句代码，生成对该器件的输入激励，进而通过监测器件在各种输入激励下的各种相应信号的逻辑响应，判断器件逻辑功能设计的正确性。

使用 ModelSim 进行设计仿真的基本流程如图 2-1-1 所示，包括：创建工作文件夹、编译设计文件、导入及运行仿真、测试结果 4 个过程。

 


图 2-1-1 使用 ModelSim 进行设计仿真的基本流程

该示例中，对“跑马灯”的模块设计位于 leds.v 中，实例化和激励生成，位于 leds_flow.v 中，可通过多种编辑器（如 Quartus II，或直接利用 ModelSim 中的编辑器等），编辑生成自己的 leds.v 设计文件（代码详见 2.3 节）。

2.2 创建工程

启动 ModelSim 后，初始界面如图 2-2-1 所示。

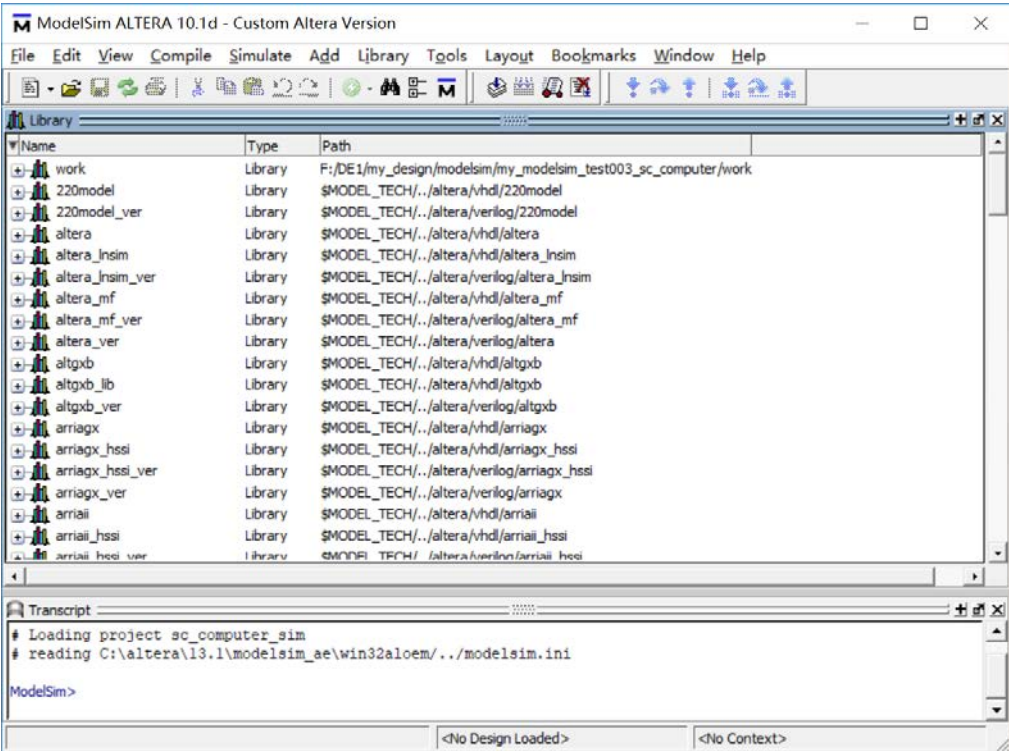


图 2-2-1 ModelSim 启动界面

1. 选择 File>New>Project 创建一个新工程。打开的 Create Project 对话框窗口，可以指定工程的名称、路径和缺省库名称。一般情况下，设定 Default Library Name 为缺省值 work，指定的名称用于创建一个位于工程文件夹内的工作库子文件夹，该对话框如图 2-2-2 所示。此外还允许通过选择 .ini 文件来映射库设置，或者将其直接拷贝至工程中。

 


图 2-2-2 创建工程的对话框

2. 按照图 2-2-3 所示,可以设置 Project Name 为 leds_flow, Project Location 为你安排的工程目录, 本例中为 F:/altera/leds_flow。

 


图 2-2-3 创建工程信息

当单击 OK 按钮后,在主体窗口的下方出现 Project 标签,如图 2-2-4 所示。

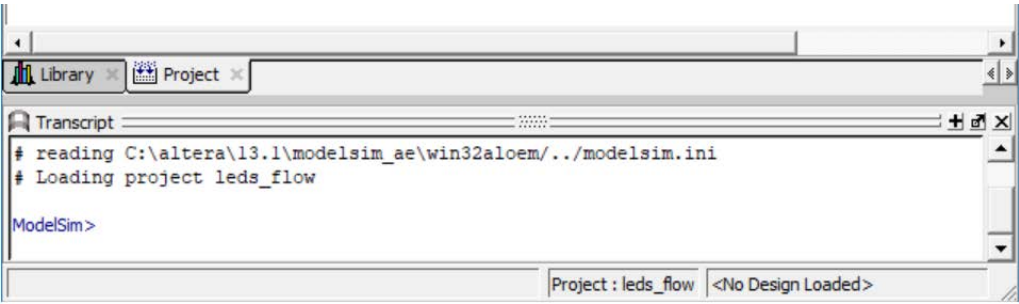


图 2-2-4 Project 标签

同时出现如图 2-2-5 所示 Add items to the Project 对话框。

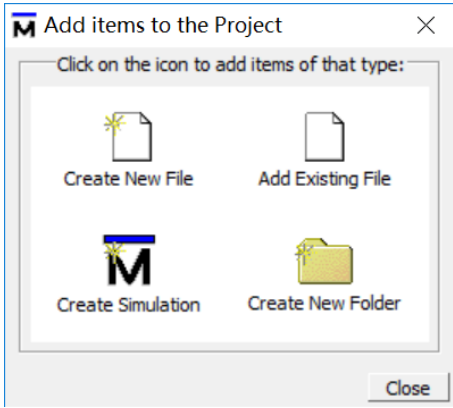


图 2-2-5 添加已有或新建项目至工程文件中

2.3 在工程中，添加新项目

在 Add items to the Project 对话框中，包括以下选项：

- Create New File —— 使用源文件编辑器创建一个新的 Verilog、VHDL、TCL 或文本文件等。
- Add Existing File —— 添加一个已存在的文件。
- Create Simulation —— 创建指定源文件和仿真选项的仿真配置。
- Create New Folder —— 创建一个新的组织文件夹。

1. 单击 Create New File。打开图 2-3-1 所示窗口。

 


图 2-3-1 Create Project File 窗体

2. 输入文件名称：LED_FLOW，然后选择文件类型为 Verilog，如图 2-3-2 所示。

 


图 2-3-2 新建工程中的 Verilog 项目文件

3. 单击 OK，关闭图 2-3-2 所示对话框。新的工程文件将会在工程窗口显示，如图 2-3-3 所示。单击如图 2-2-5 所示对话框的 Close，关闭 Add items to the Project 对话框，或继续单击“Create New File”，创建 leds.v 文件（若还未建立 leds.v），然后关闭。



图 2-3-3 创建的新的设计文件

4. 双击打开 leds_flow.v 文件（注意：若是 Verilog 文件已经关联了其它的文本编辑器，则双击后在关联的文本编辑器中打开）。

此时，可以利用关联的 Quartus II 打开编辑该文件，亦可在 ModelSim 中采用 File → Open... 打开该文件进行编辑。编辑窗体如图 2-3-4 所示。

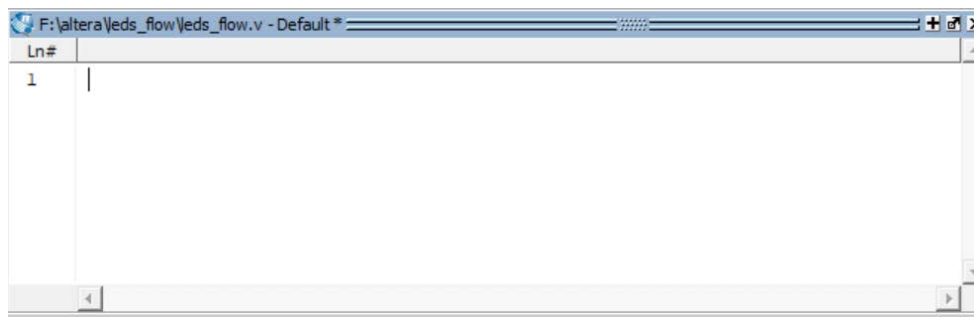


图 2-3-4 设计代码编辑窗体

5. 基于以上方法和步骤，建立完成工程文件(leds_flow.mpf /ModelSim project file, 工程文件)、leds.v、leds_flow.v。（若 leds.v 已在其它环境下编辑建立完成，添加到本工程中）。

leds.v、leds_flow.v 代码分别如下。

（1）leds.v 设计代码：

```
`timescale 1ns/1ns
module leds ( input          clk_50M,          // System clock 50MHz
              input          reset_n,          // System reset
              output reg [9:0] led             // led
            );

    reg [13:0] counter = 0;
    reg [3:0] state = 0;

    always @ (posedge clk_50M, negedge reset_n)
        if (!reset_n)
```

```

        counter <= 0;
    else
        counter <= counter + 1'b1;

    always @ (posedge counter[13])
        if (!reset_n)
            state <= 0;
        else
            begin
                if (state == 4'b1001)
                    state <= 0;
                else
                    state <= state + 1'b1;
            end

    always @ (posedge clk_50M, negedge reset_n)
        if (!reset_n)
            led <= 0;
        else
            begin
                case (state)
                    4'b0000: led <= 10'b00000_00001;
                    4'b0001: led <= 10'b00000_00010;
                    4'b0010: led <= 10'b00000_00100;
                    4'b0011: led <= 10'b00000_01000;
                    4'b0100: led <= 10'b00000_10000;
                    4'b0101: led <= 10'b00001_00000;
                    4'b0110: led <= 10'b00010_00000;
                    4'b0111: led <= 10'b00100_00000;
                    4'b1000: led <= 10'b01000_00000;
                    4'b1001: led <= 10'b10000_00000;
                    default: led <= 10'b00000_00001;
                endcase
            end
    endmodule

```

(2) leds_flow.v 设计代码:

```

`timescale 1ns/1ns      // 仿真时间单位/时间精度

// (1) 仿真时间单位/时间精度: 数字必须为 1、10、100
// (2) 仿真时间单位: 模块仿真时间和延时的基准单位
// (3) 仿真时间精度: 模块仿真时间和延时的精确程度, 必须小于或等于仿真单位时间
//
// 时间单位: s/秒、ms/毫秒、us/微秒、ns/纳秒、ps/皮秒、fs/飞秒 (10 负 15 次方)。

```

```

module leds_flow;

    reg            CLOCK_50M;
    reg            RST_N;
    wire [9:0]     LED;

    leds leds_inst ( .clk_50M(CLOCK_50M), .reset_n(RST_N), .led(LED) );
// 器件定义实例化：本处按 leds 模块的功能定义，实例化了一个该定义的器件 leds_inst。
//
// 注：器件设计实例化的信号端口对应，有两种方法：名称对应、和位置对应。
// 一种是按信号名称对应，如本例中的表示方法：
//     原定义中的.clk_50M 对应实例化后的 CLOCK_50M,
//     .reset_n 对应 RST_N （n/N 一般表示低电平有效），.led 对应 LED。
// 另一种是按位置对应，（就像 C 语言中函数调用时按位置对应传递参数）
//     本例此处也可直接按对应顺序写为：
//     leds leds_inst (CLOCK_50M, RST_N, LED);

    initial
        begin
            CLOCK_50M = 0;
            while (1)
                #10 CLOCK_50M = ~CLOCK_50M;
        end

    initial
        begin
            RST_N = 0;
            while (1)
                #10 RST_N = 1;
        end

    initial
        begin
            $display($time,"CLOCK_50M=%d RST_N=%d LED =%d",
                    CLOCK_50M, RST_N, LED);
        end

endmodule

```

代码编辑设计完成后,leds_flow 工程文件所包含的 leds.v 及 leds_flow.v 如图 2-3-5 所示。

若 leds.v 文件在其它环境中建立，则添加到 leds_flow 工程中。在 Project 窗体弹右键，选择“Add to Project” → “Existing file...”即可。如图 2-3-6 所示。

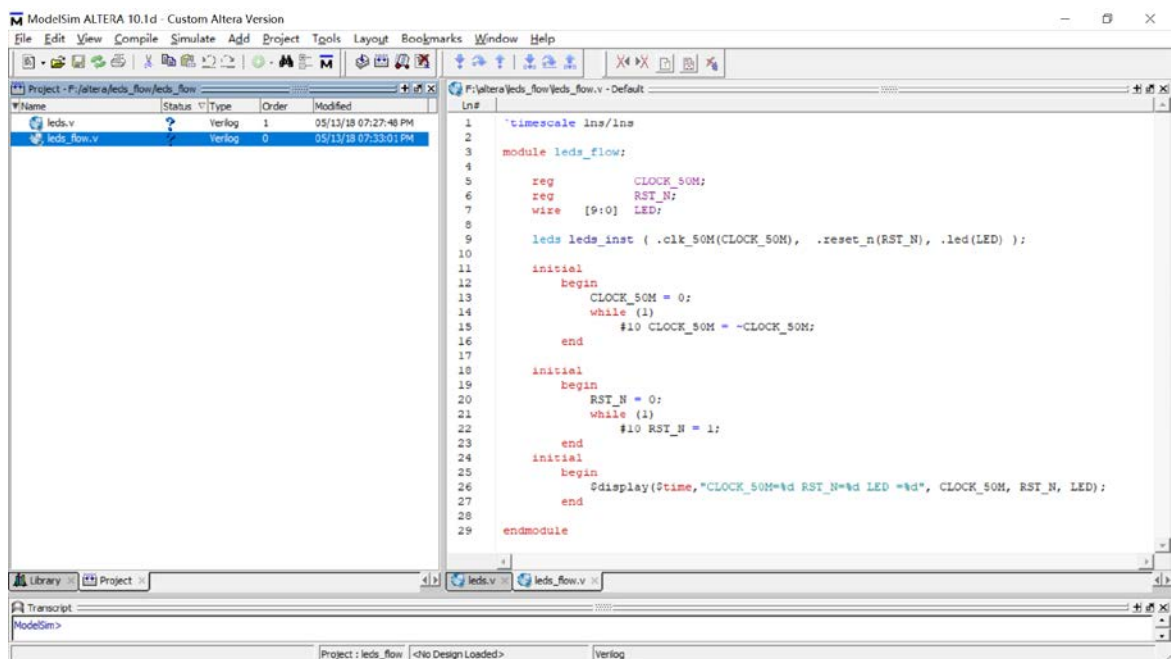


图 2-3-5 工程包含的文件及代码编辑窗体

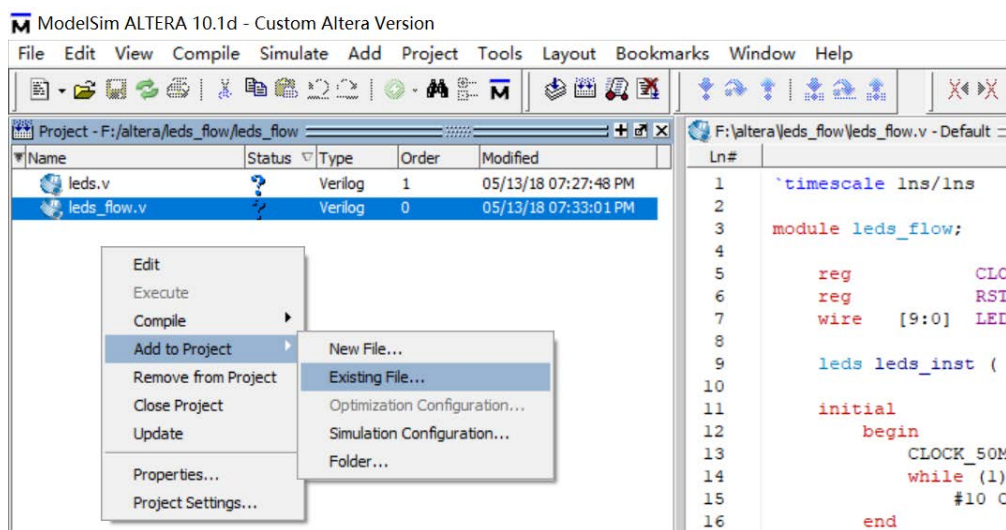


图 2-3-6 在工程中添加已存在的设计代码文件

2.4 编译文件

在 Project 窗体标签下的 Status 列的问号，表示文件尚未编译进工程，或者在最后编译前，源文件所改动。欲编译文件，选择菜单 Compile → Compile ALL，或者右击 Project 标签窗体，选择 Compile → Compile All。

1. 倘若此处没有错误，编译成功的消息，就会在 Transcript 窗口如图 2-4-1 所示。

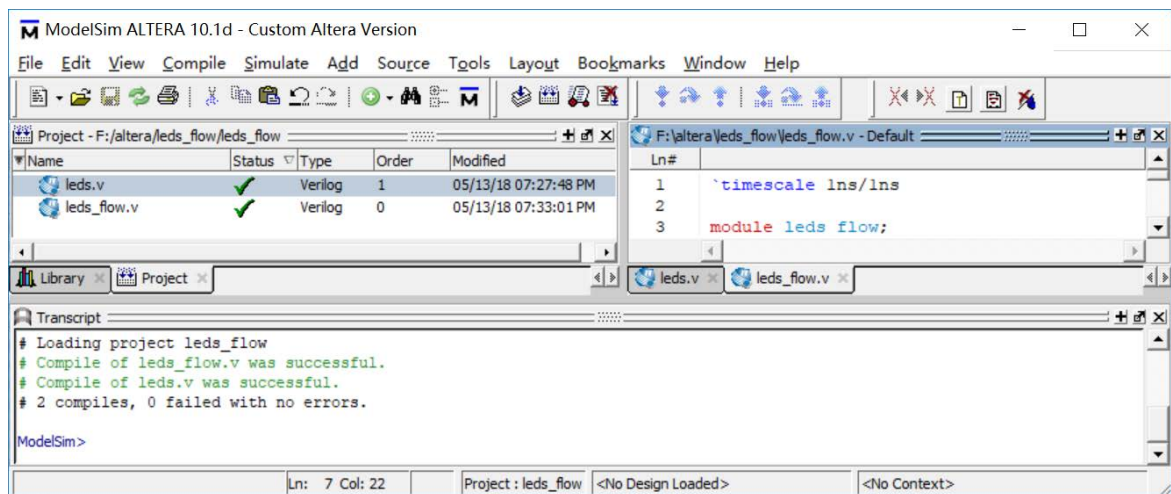


图 2-4-1 设计代码编译成功

2.5 仿真工程

工程编译成功后，即可开始进行仿真，基本的仿真步骤如下：

1. 单击 Library 标签图标，选择 work，单击“+”以展开选项，然后选择 leds_flow，单击右键，选择仿真 Simulate，如图 2-5-1 所示。

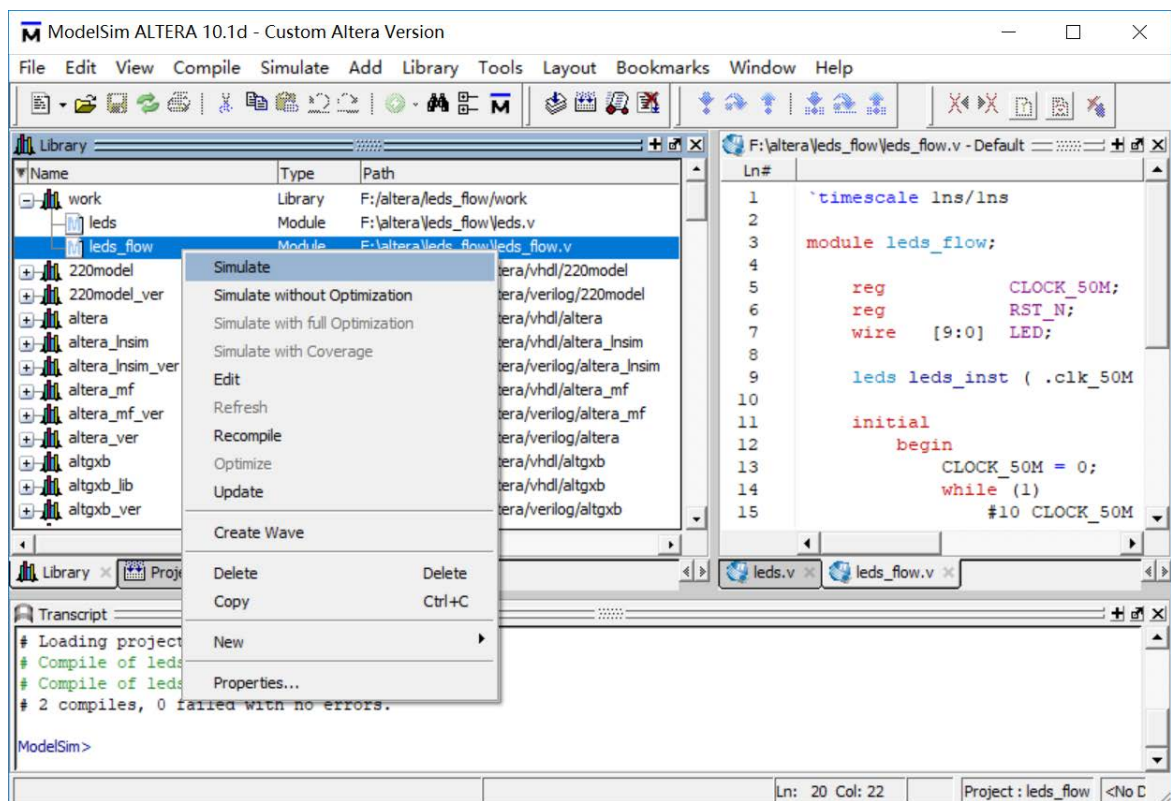


图 2-5-1 开始对 leds_flow 进行仿真

2. 单击 Simulate, 到达如图 2-5-2 所示界面, 应出现 Wave 标签及其窗体。

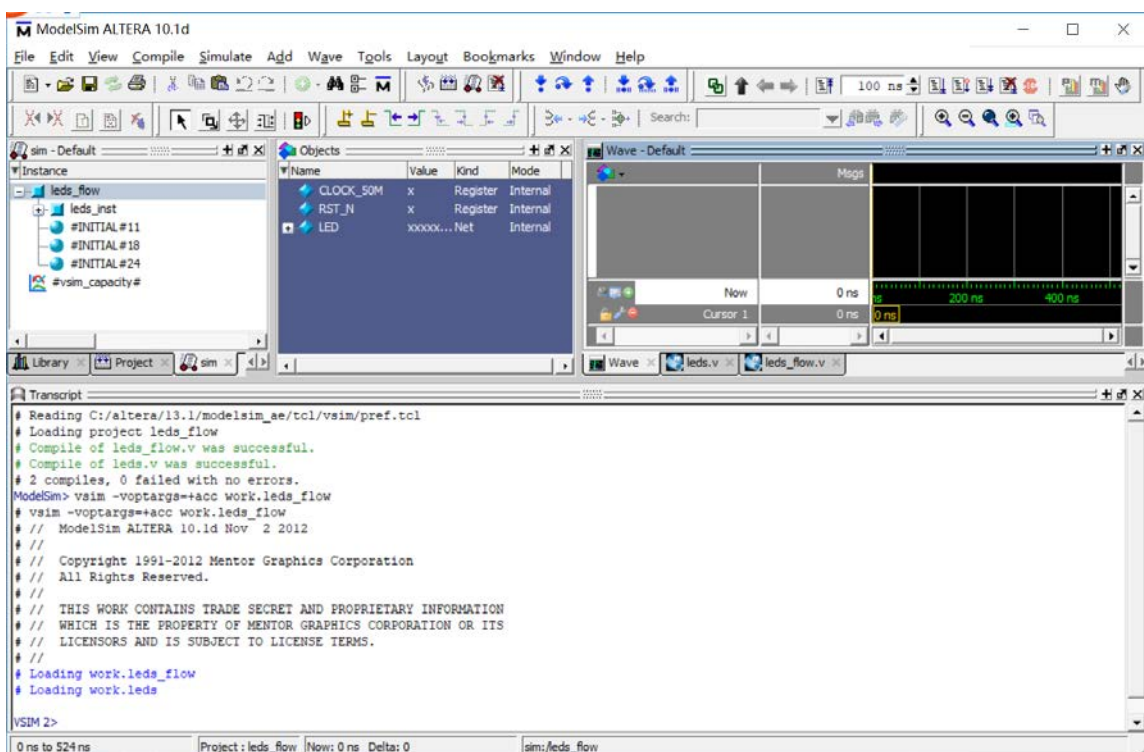


图 2-5-2 进行 leds_flow 仿真初始界面

3. 在图 2-5-2 中的 sim 标签窗体, 选中 leds_flow, 单击右键, 然后选择 Add to → Wave → All items in region, 然后单击左键, 进入如图 2-5-3 所示界面, 各信号量已添加出现在 Wave 界面中。

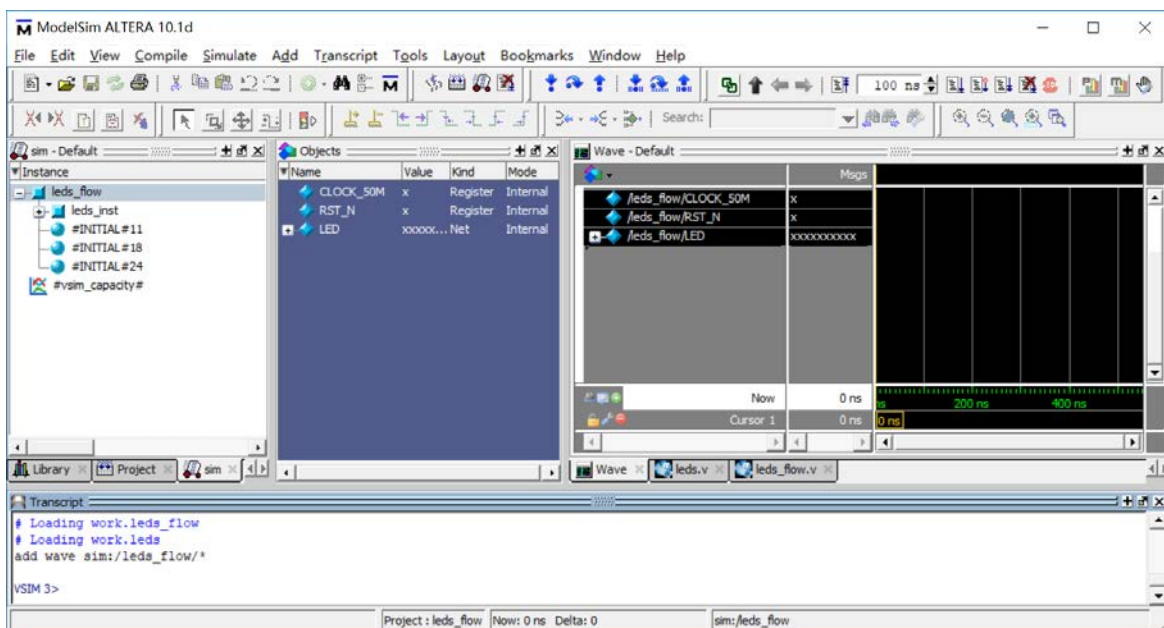


图 2-5-3 各信号量已添加显示在 Wave 窗体中

4. 设置仿真时长。在 Run Length 列输入仿真时间长度为 10 ms，如图 2-5-4 所示。

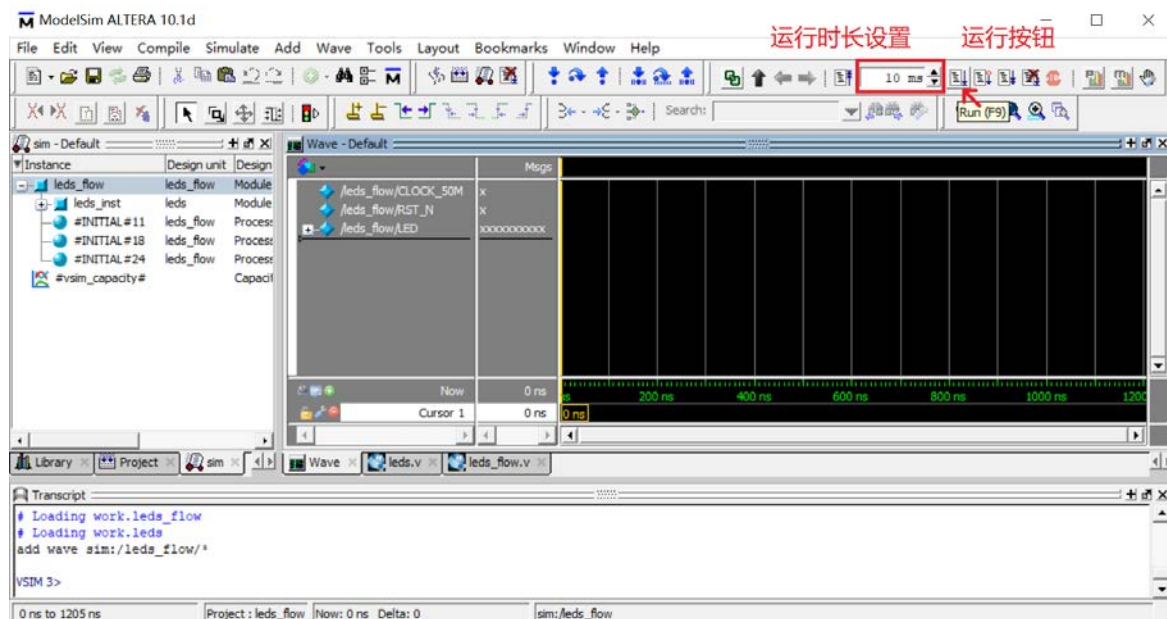


图 2-5-4 设置仿真运行时长及开始运行按钮位置

5. 然后点击如图 2-5-4 中的 Run 按钮，开始仿真。

6. 运行若干秒后，呈现如图 3-5-5 所示的仿真波形。

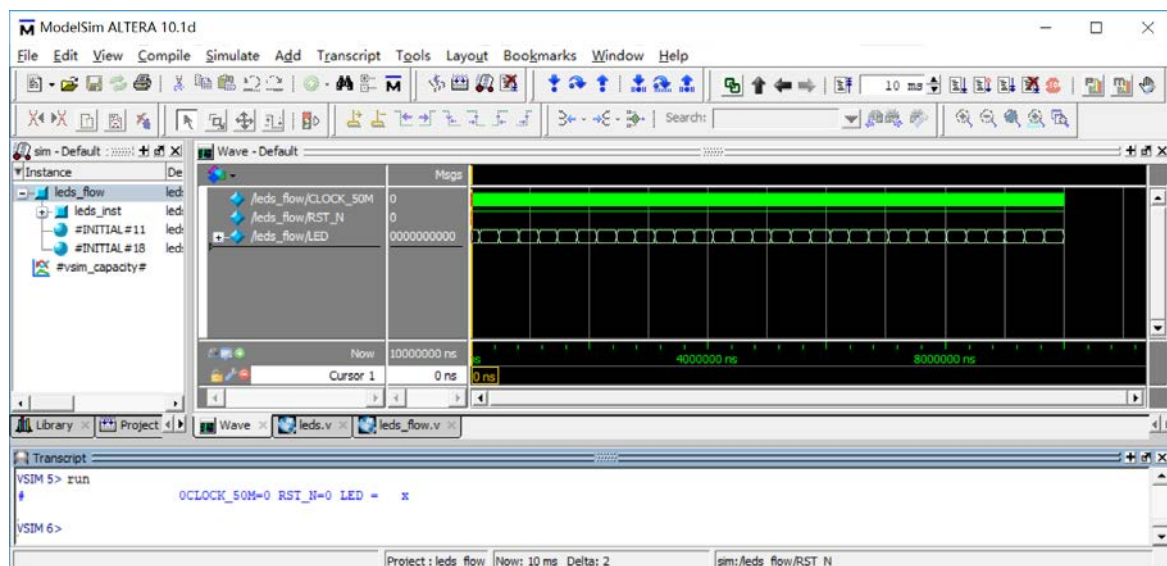


图 2-5-5 仿真运行结果

7. 点击 Wave 窗体中信号量/leds_flow/LED 前面的“+”标志，并利用以下：



快捷按钮所提供的“Zoom In (I)”、“Zoom Out (O)”、“Zoom Full (F)”、“Zoom In on Active Cursor (C)”，调整观察窗体波形形状，观察各信号随时间变化的波形，如图 2-5-6 所示。

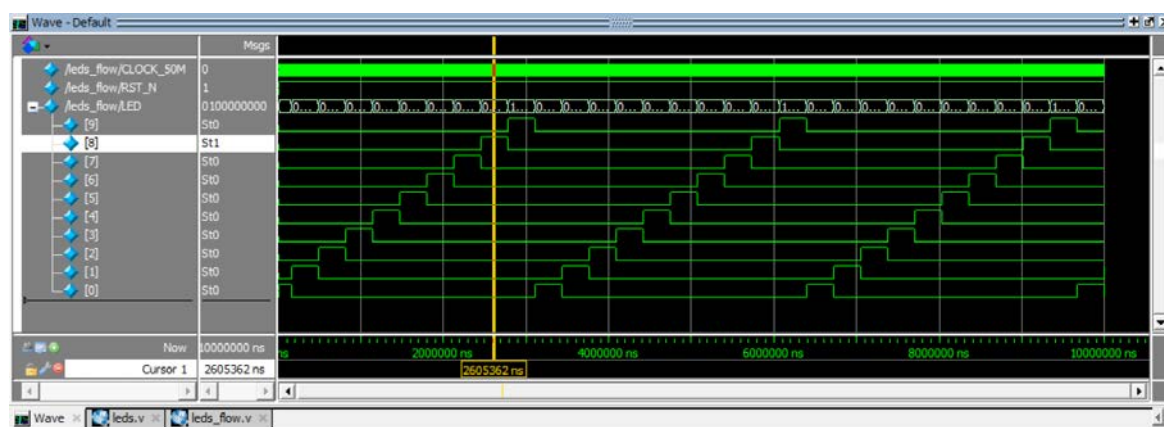


图 2-5-6 利用波形放大缩小等按钮调整显示波形

8. 通过放大/缩小波形，可以观察和检查 LED 各位值的变化，即其各位值变化的时序效果，从而检验自己的设计逻辑是否符合设计预期。

若将仿真验证后的 leds.v 移植到 Quartus II 中，适当配置后，经过综合、时序分析、引脚分配、配置及下载等，即可在 DE1-SOC 实验板卡上，实现所设计的“跑马灯”功能及效果。

附录 B

附录 B：Test Bench 常用语句

一个最基本的 Test Bench 设计包含三个部分：信号定义、模块接口和功能代码。亦即编写 Test Bench 包括三个基本步骤：

- (1) 对被测试设计的顶层接口进行实例化；
- (2) 给被测试设计的输入接口添加激励；
- (3) 判断被测试设计的输出是否满足相应设计要求。

简单的 Test Bench 向需要验证的设计 (DUT, Device Under Test) 提供测试向量，人工验证输出；复杂的 Test Bench 自动检测，自动验证过程和结果。

设计的实例化类似于 C 语言函数调用的实参和形参的对应传递过程，但在这里有两种方法：按信号名称和按信号对应位置，具体方法可参考附件 1 中的样例。

对于测试设计的所有输入端口，添加输入激励，包括基本的时钟信号 clock 和复位信号 reset (reset_n, _n 一般用来表示低电平有效)，以及所有的其它输入信号端口。

以下收录部分常用的 TestBench 语句。

注意：与可综合的 Verilog 代码不同的是，Test Bench 里的 Verilog 代码是在计算机主机上的仿真器中执行的，即在 ModelSim 仿真环境中运行的，其在 Quartus II 中进行综合时，这些代码是不会被综合的，即不会有对应的硬件生成，因为真正下载到 FPGA 硬件后，是有真实的实际物理信号输入的。

注意：若仿真阶段存在有简化的输入激励逻辑，如实验二中用于同学们进行设计参考的约 90% 参考代码，其中的 mem_clk 信号，单独罗列出来是为了便于同学们观察其与 clock 信号进行逻辑组合后形成一个机器周期内的不同节拍，以便在不同节拍内访问同步 ROM 和同步 RAM 存储器，而在真正的 FPGA 实现前，需将这两个具有分频关系的信号，从一个统一的板载时钟信号中生成出来。该设计工作由同学们完成。

TestBench Verilog 的许多构造与 C 语言相似，可以在代码中包括复杂的语言结构和算法。

1. timescale 指令

编译器指令用以控制编译和预处理 Verilog 代码，它们通过重音符号（`）来指明。重音符号常位于键盘的左上角（常与符号（~）同键）。

与时间有关的指令是`timescale 指令，语法如下：

```
□`timescale [time_unit] / [time_precision]
```

time_unit 指定计时和延时的测量单位，time_precision 则是指定仿真器的精度。

例如：

```
`timescale 10ns/1ns
```

则说明仿真单位为 10ns，精度为 1ns。当指定如下代码中的延时，

```
#5 y = a & b; // 注：“#5”指延时 5 个仿真时间单位
```

表明实际上的延时为 50ns（即 5*10ns）。

也可以指定小数形式的单位延时，例如：

```
#5.12345 y = a & b;
```

则说明实际延时为 51.2345ns。因为精度是 1ns，所以在仿真中就取整为 51ns。精度值越少，仿真的准确性越高，但是会减慢仿真的速度。

time_unit 和 time_precision 的数字部分可以为 1、10 和 100，时间单元可以是 s（秒）、ms（毫秒）、us（微秒）、ns（纳秒）、ps（皮秒）和 fs（飞秒）。

2. always 块和 initial 块

Verilog 有两种进程语句：always 块和 initial 块。always 块内的进程语句，可用于模拟抽象的电路。

出于模拟的目的，always 块可以包括：用以指定与不同结构之间的传播延迟等待同步的时序结构；或等待指定事件的时序结构。敏感列表有时可忽略。

例如，可用下面的代码片段来模拟时钟信号，该信号每 20 个时间单位在 0~1 间变换一次，且永远执行下去。

```
always
begin
    clk=1;
    #20;
    clk=0;
    #20;
end
```

initial 块内也有进程语句，但是仅在仿真之初被执行。其简单语法如下：

```
initial
begin
    进程语句;
end
```

initail 块常用于设置变量的初始值。注意，initial 块不可被综合，亦即仅在仿真系统中被仿真软件解析执行。

3. 进程语句

进程语句应用于 initial 块、always 块、function 和 task 之中。最常用的进程语句包括：

- ❑ 阻塞赋值
- ❑ 非阻塞赋值
- ❑ if 表达式
- ❑ case 表达式
- ❑ 循环表达式

阻塞和非阻塞赋值、if 和 case 表达式的语法，同发给大家的《Verilog 简明教程》Verilog 语法。

Verilog 支持的循环结构有：for、while、repeat 和 forever，其语法同发给大家的《Verilog 简明教程》Verilog 语法。

4. 时序控制

在 testbench 中，必须指定不同信号有效和无效或等待某事件或条件的时间。有三种时序控制结构：

- ❑ 时延控制：#[delay_time]
- ❑ 事件控制：@([event], [event], ...]
- ❑ 等待语句：wait([boolean_expression])

此外还有一个此前介绍的编译器指令，`timescale，也与时序规范有关。

5. 时延控制

时延控制使用#符号来指示，其后为延迟的时间单位数值。

如果时延控制放置在左手边，那么整条语句的执行都会被延迟。

例如：

```
...  
#10 a=1'b0;  
#5 y=a|b;  
...
```

假设当前时间为 t ，上面的语句表示， a 于 $t+10$ 时刻得到 0 值；又过了 5 个时间单位后（即于 $t+15$ 时刻） $a|b$ 表达式被计算，其结果被赋给 y 。

如果时延控制被放置在右手边，那么表达式将会被立即运算，但是延迟后再赋给左手边。如：

```
...  
#10 a=1'b0;  
y = #5 a|b;  
...
```

a 于 $t+10$ 时刻得到 0 值； $a|b$ 表达式被立即运算（即在 $t+10$ 时刻），但其结果却在 $t+15$ 时刻才赋给 y 。

一般情况下，使用时延控制生成激励的方式来替代传播延迟的模拟。

6. 事件控制

事件控制使用@符号来指示，其后为敏感列表，用于指定所需事件。其使用与 `always` 块内的事件类似。

事件即敏感列表中的信号改变其值（信号跳变）的时刻。可加入 `posedge` 和 `negedge` 关键字以指定所需的跳变边沿（上升沿和下降沿）。

在 `testbench` 中，直到指定事件发生，语句才可跳过延迟，继续执行。事件控制的一个常见应用为：使用时钟信号来同步激励的生成。

例如，下面的代码片段中，`en` 信号被激活持续一个时钟周期。

```
localparam delta=1;  
...  
@(posedge clk); // wait for the rising edge of clk  
#delta;         // wait for delta to avoid hold-time violation  
en=1'b1;        // assert en to 1
```



```

@(posedgeclk);    // wait for the next rising edge of clk
#delta;           // wait for delta to avoid hold-time violation
en=1'b0;          // assert en to 0

```

7. 等待语句

wait 语句用以等待指定条件。其简单语法如下：

```
□wait[boolean_expression]
```

直到[boolean_expression]被计算为真，后面语句才可跳过延迟，继续执行。

例如，可以这样写代码：

```
wait(state==READ && mem_ready==1'b1) [statement_to_get_data];
```

也可以使用 wait 语句来延迟执行。

例如，可以等计数器数到 15 才激活某信号：

```

...
wait(counter==4'b1111); // wait until counter is 15
...                      // continue

```

wait 语句有时很像事件控制。后者是等待某信号的跳变边沿，而前者是等待指定条件，有时可理解为电平敏感。

8. 系统控制函数和任务

Verilog 有一组预定义的系统函数，以\$打头，执行与系统相关的操作，如仿真控制、文件读取等。下面收录一些常用的函数和任务。

（1）数据类型转换函数

\$unsigned 和 \$signed 函数执行介于无符号数和有符号数类型之间的转换。

（2）仿真时间函数

仿真时间函数返回当前的仿真时间，如\$time、\$stime 和 \$realtime 函数分别以 64 位整数、32 位整数和实数的形式返回时间。

（3）仿真控制任务

有两种仿真控制函数：\$finish 和 \$stop。

其中，\$finish 任务用于终止仿真并跳出仿真器；\$stop 任务则用于中止仿真。

在 ModelSim 中，\$stop 任务则是返回到交互模式。在开发流程中，有时会停在 Modelsim 环境中，来进一步编辑或测试波形，因此代码中使用的是 \$stop。

（4）显示任务

在 ModelSim 中，仿真的结果可以以波形的形式显示，也可以以文本的形式显示。四种主要的显示任务有 \$display、\$write、\$strobe 和 \$monitor，它们语法类似。

在 Modelsim 中，文本是在控制面板显示的。

\$display 的语法与 C 语言中的打印函数类似。其简单语法为：

```
$display([format_string], [argument], [argument], ...);
```

例如：

```
$display("at %d; signal x = %b", $time, x);
```

其结果的形式如下：

```
at 5100;   signal x = 00110001
```

最常用的转移符号有 %d、%b、%o、%h、%c、%s 和 %g，对应分别为十进制、二进制、八进制、十六进制、字符、字符串和实数。

\$write 任务几乎和 \$display 等同，除了其执行之后并不跳到下一行显示。而是一直显示在当前位置。显示下一行字符 \n，必须手动添加，以创建一个换行中断。

Verilog 可结合 time step 的概念来塑造仿真延时。每个 time step 中可以发生很多活动。\$strobe 与 \$display 任务类似。代替立即执行的是，\$strobe 任务是在当前仿真的 time step 的结尾执行的。它可以规避由于竞争冒险造成的不匹配的数据显示。

\$monitor 任务是非常通用的命令。鉴于 \$display、\$write、\$strobe 任务是在一旦它们被执行的情况下才显示文本，\$monitor 任务则是当其参数发生变化时即显示文本。\$monitor 任务提供了简单的富有弹性的方式来跟踪仿真。例如，可以在 testbench 中添加如下的代码：

```
initial
begin
    $display("time  test_in0  test_in1  test_out");
    $monitor("%d      %b      %b      %b",
            $time, test_in0, test_in1, test_out);
end
```

ModelSim 的控制面板中显示的文本仿真结果如下（示例）：

time	test_in0	test_in1	test_out
0	00	00	1
200	01	00	0
400	01	11	0
...			

(5) 文件 I/O 系统函数和任务

Verilog 提供一组用于访问外部数据文件的函数和任务。文件可以通过 \$fopen 和 \$fclose 函数来打开和关闭。

\$fopen 的语法为：

```
[mcd_names] = $fopen("[file_name]");
```

\$fopen 函数返回一个与文件相关的 32 位的多通道描述子。这个描述子可以认为是一个 32 位的标志，它代表一个文件（亦即一个通道）。最低位 LSB 保留，用于标准输出（console）。当使用函数调用的文件被成功打开，则返回的描述子的值得某位会被置 1。例如，0...0010 表示打开第一个文件，0...0100 表示打开第二个文件，依次类推。若函数的返回值为 0，则表示文件未能成功打开。

一旦某个文件被打开，就可以向其内写入数据。可用的四种显示系统任务为：\$fdisplay, \$fwrite, \$fstrobe 和 \$fmonitor。这些任务的用法类似于先前的 \$display 等，除了其第一参数为描述子以外。如：

```
$fdisplay([mcd_name], [format_string], ...);
```

注意，可以通过对多个描述子进行位运算来创建一个新的描述子，例如 both_file 变量、或更多个通道的 five_file 变量。当这些复合变量被使用时，就可以同时对多个位所代表的文件进行操作。

有两个任务可以从文件中载入数据，分别为：\$readmemb, \$readmemh。这些任务假设外置文件中存储了 memory-array 的内容，然后读出这些内容存到一个变量中。

\$readmemb, \$readmemh 所假设的文件格式分别为二进制和十六进制，相应地，它们的语法格式为：

```
$readmemb("[file_name]", [mem_variable]);
$readmemh("[file_name]", [mem_variable]);
```

文件中的数据采用空格进行分割。注意：数据文件中的“_”只起连接数字，其作用仅起分隔开容易区分位数的作用，和 verilog 其它地方的用法一致。

9. 用户自定义函数和任务（略）

附录 C:

1. Quartus II 13.1 (Web Edition (Free)) 下载链接:

fpgasoftware.intel.com/13.1/?edition=web&download_manager=d1m3&platform=windows

注: 建议下载 13.1 版本即可够用, 后续版本安装空间更大。

2. Altera-DE1-SOC 实验板随附资料。最新资料 (设计资源、随附光盘资料等) 下载网址:

英文:

<http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=165&No=836&PartNo=1>

中文:

<http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=China&CategoryNo=180&No=870>。

3. 单周期 CPU 设计参考例程代码。
4. 《计算机组成与设计实验指导书_补充参考》文档。